 


Aula 1


No princípio, era o verbo...




José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Silva, Bernardo Cunha

Era uma vez...

- E do verbo se fez...


 


- E do Latch SR surgiu...

 


Era uma vez...

- E do FF tipo D construíram-se:

  


- E do verbo também nasceram:

 


- E de tudo isto resultou...

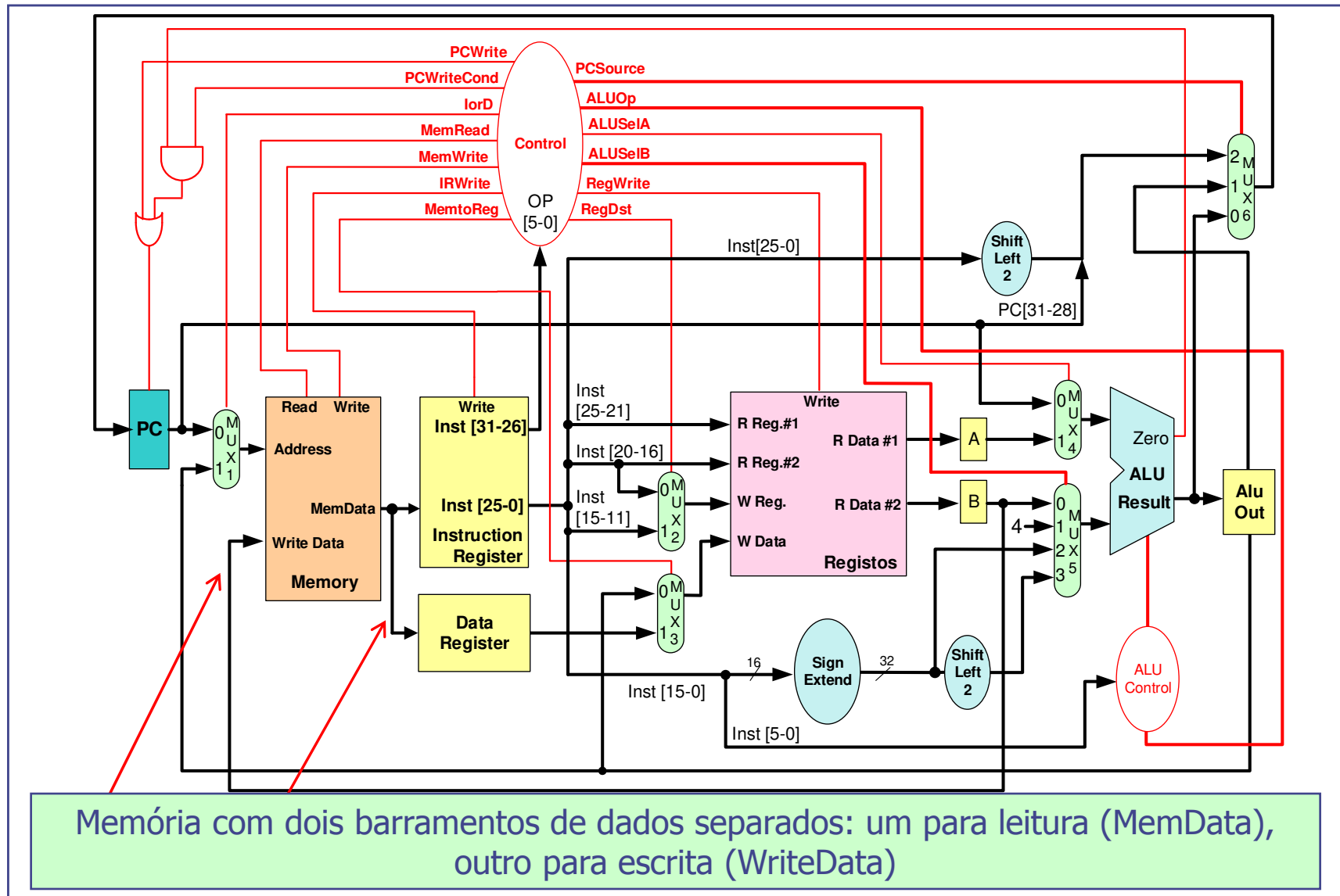
Versão *multi-cycle* simplificada de uma arquitetura MIPS



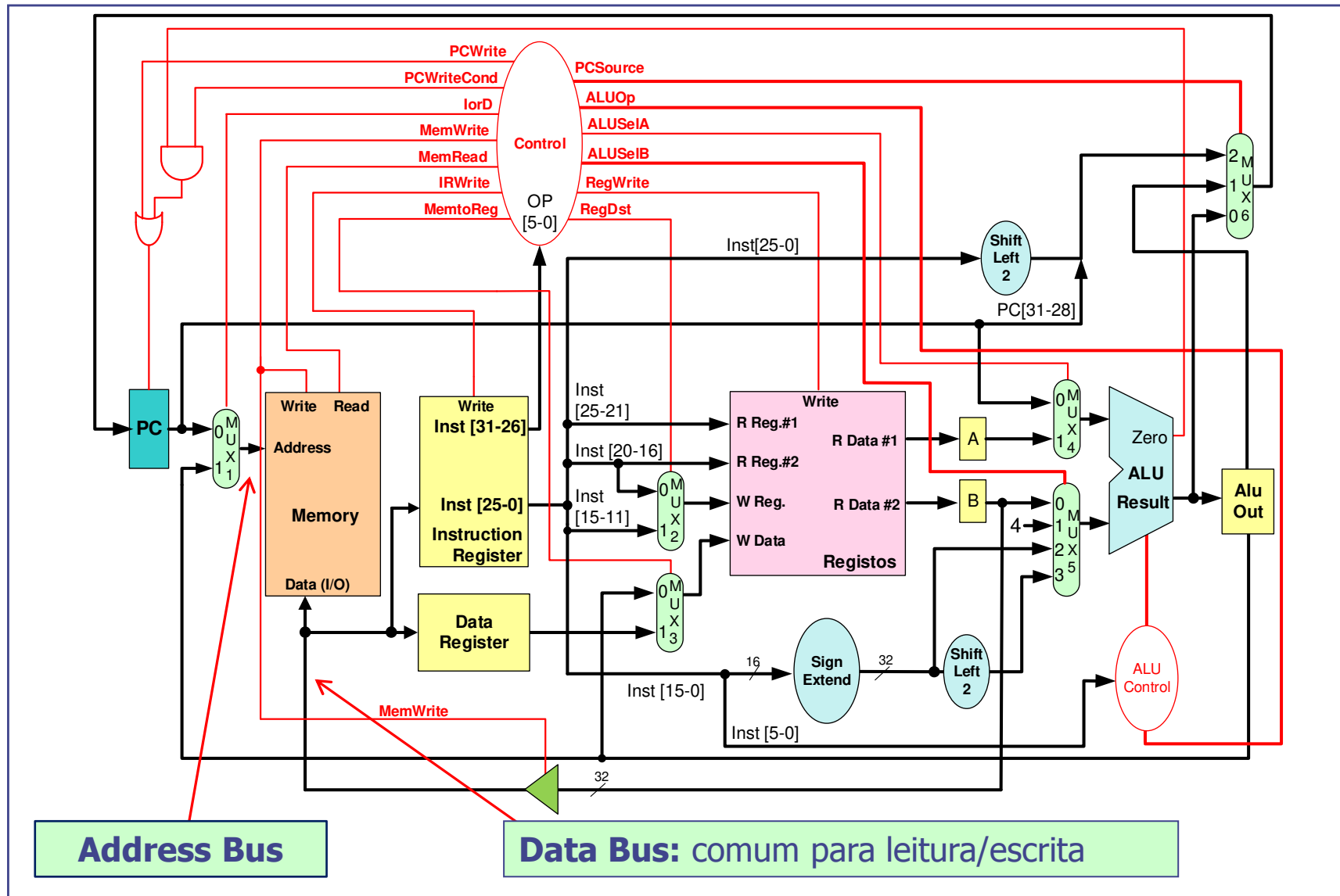
Versão *multi-cycle* simplificada de uma arquitetura MIPS



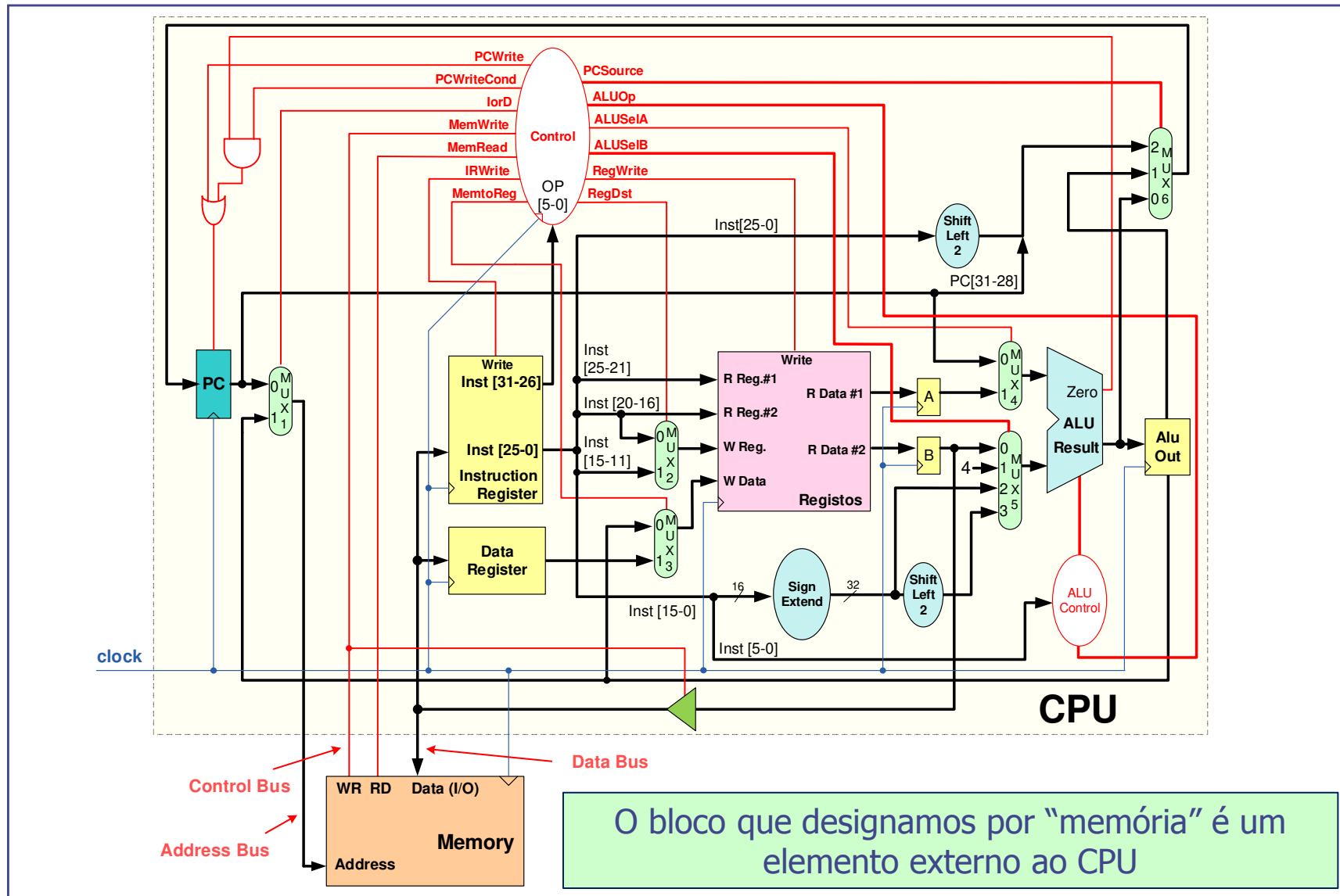
Versão *multi-cycle* simplificada de uma arquitetura MIPS




Arquitetura de *von-Neumann*

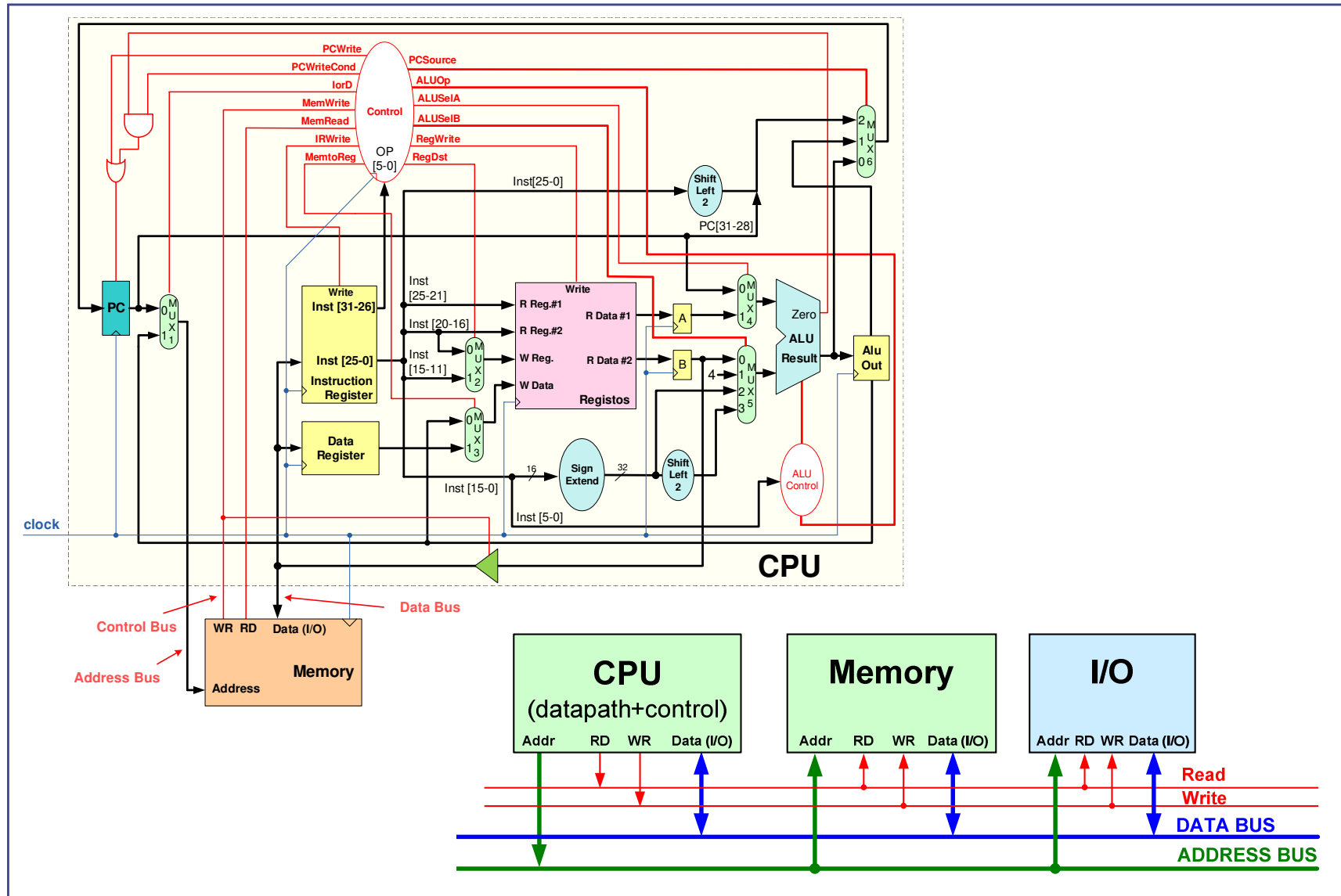

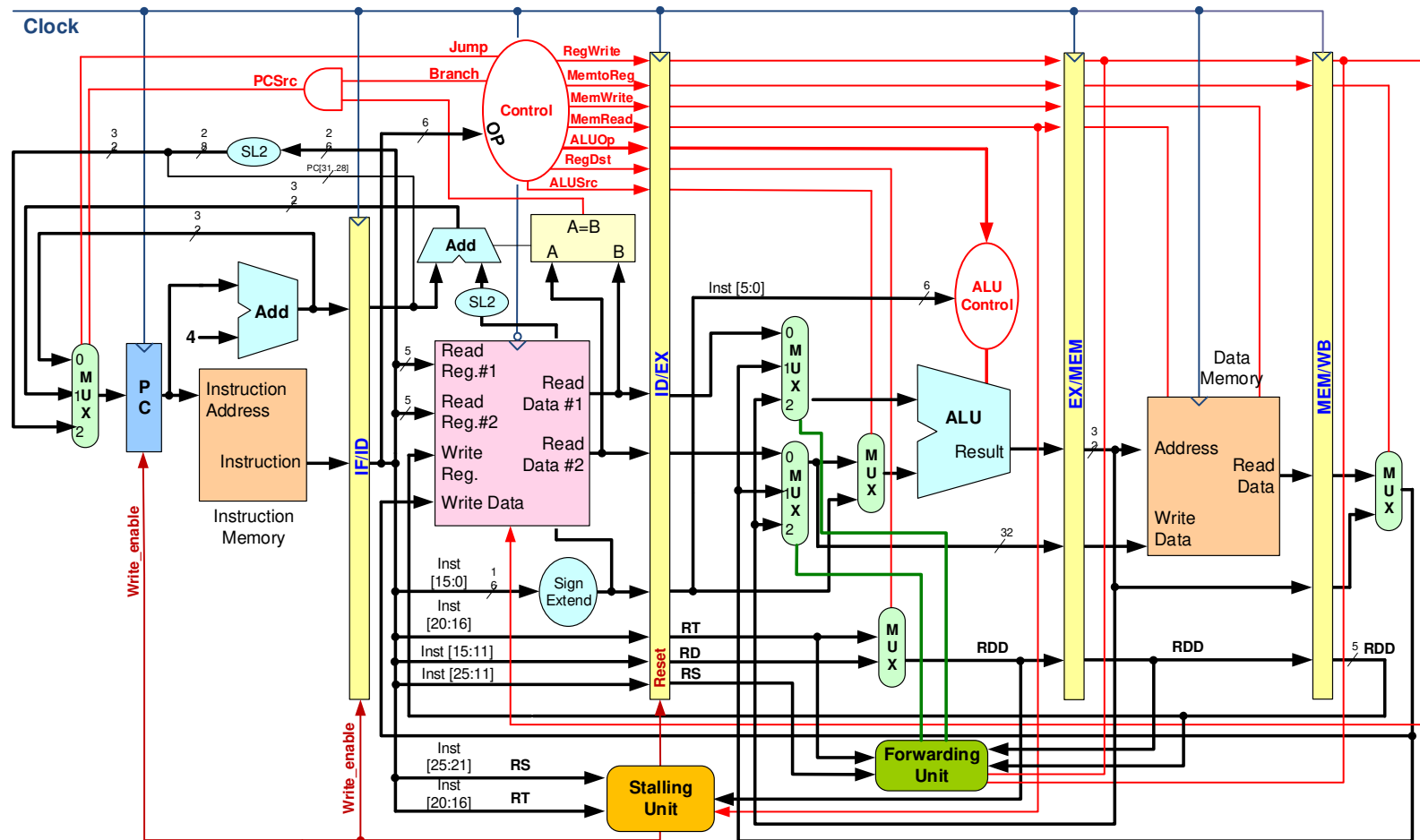
Versão simplificada de uma arquitetura MIPS *pipelined*



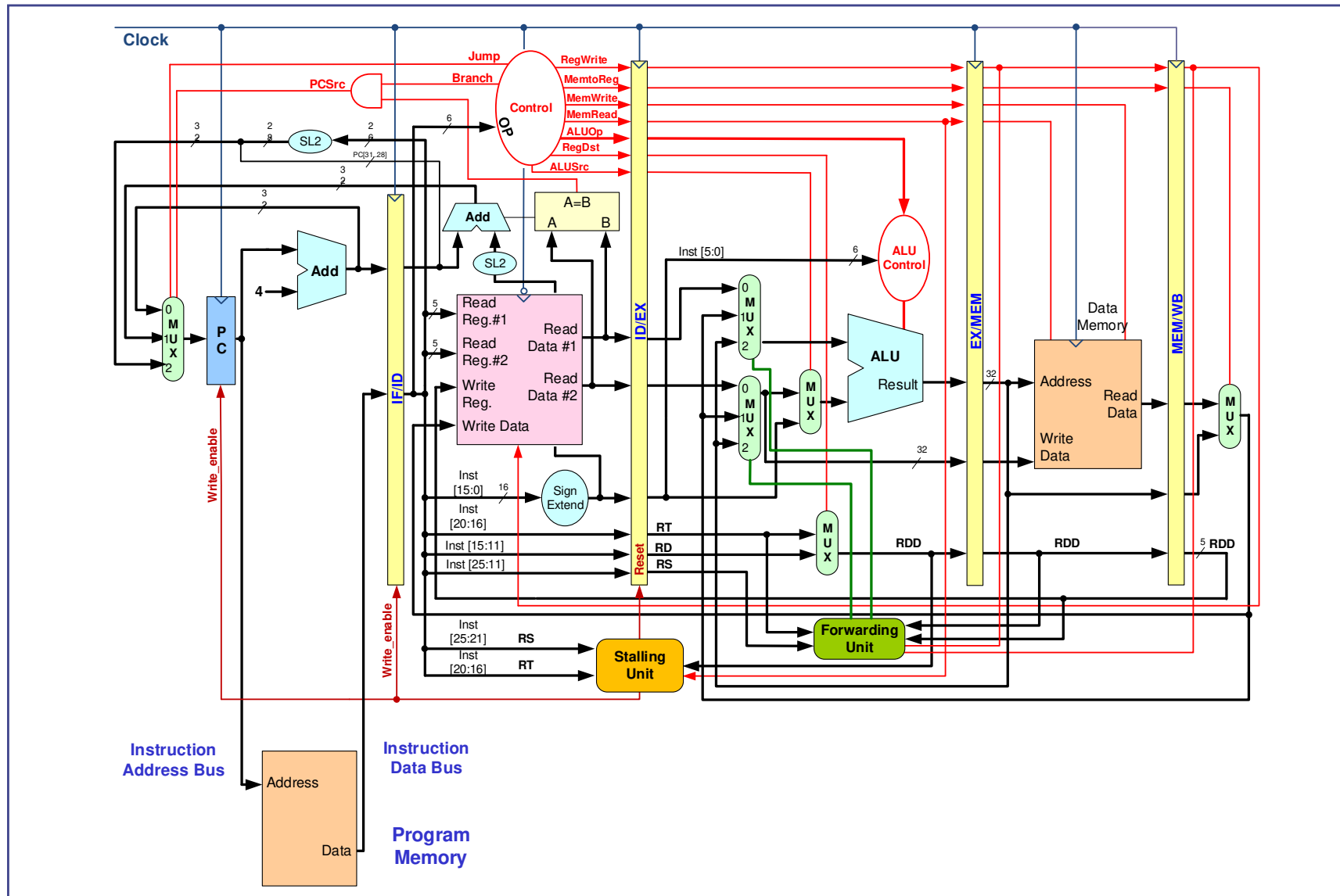
Versão simplificada de uma arquitetura MIPS *pipelined*



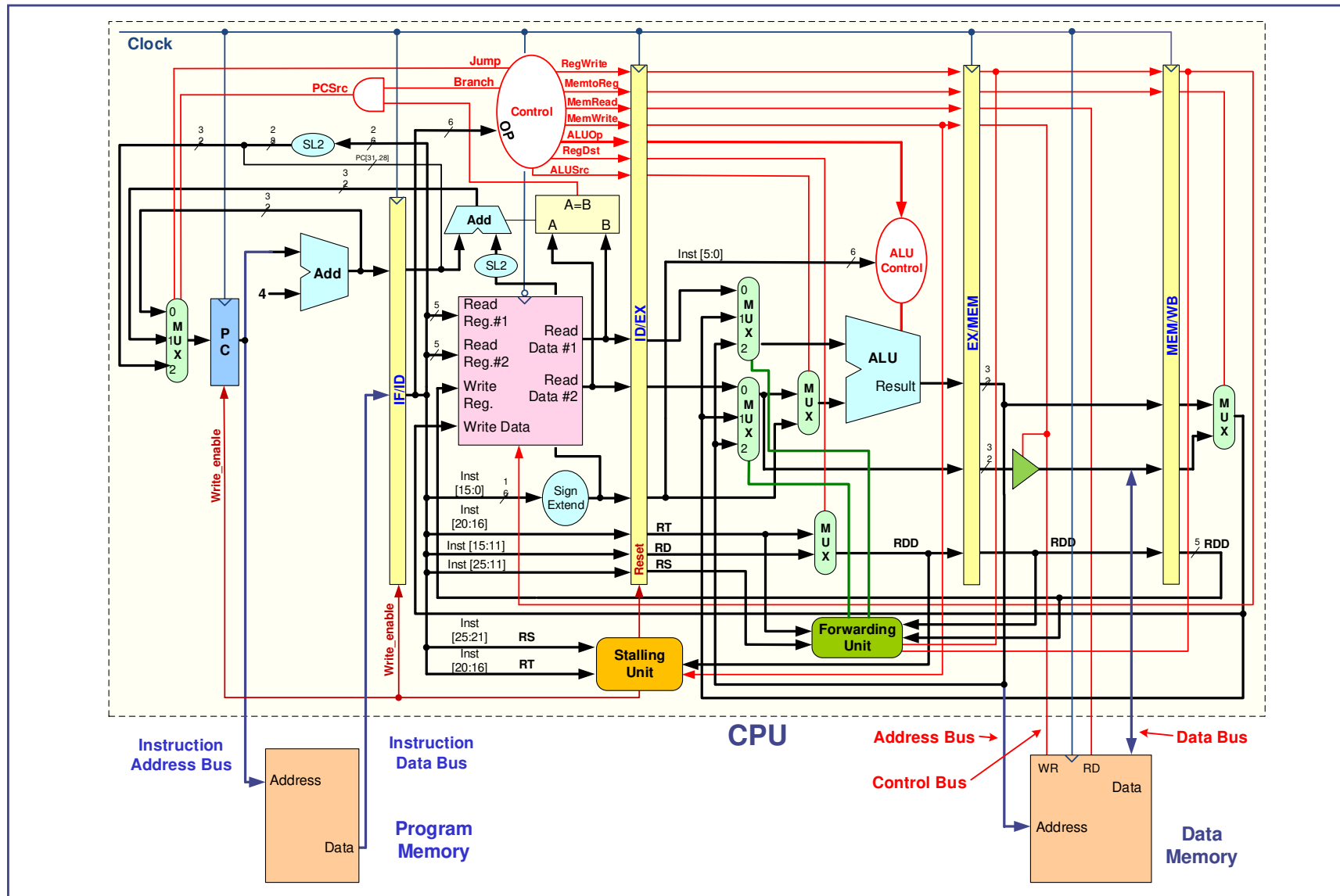Versão simplificada de uma arquitetura MIPS *pipelined*



Arquitetura de Harvard

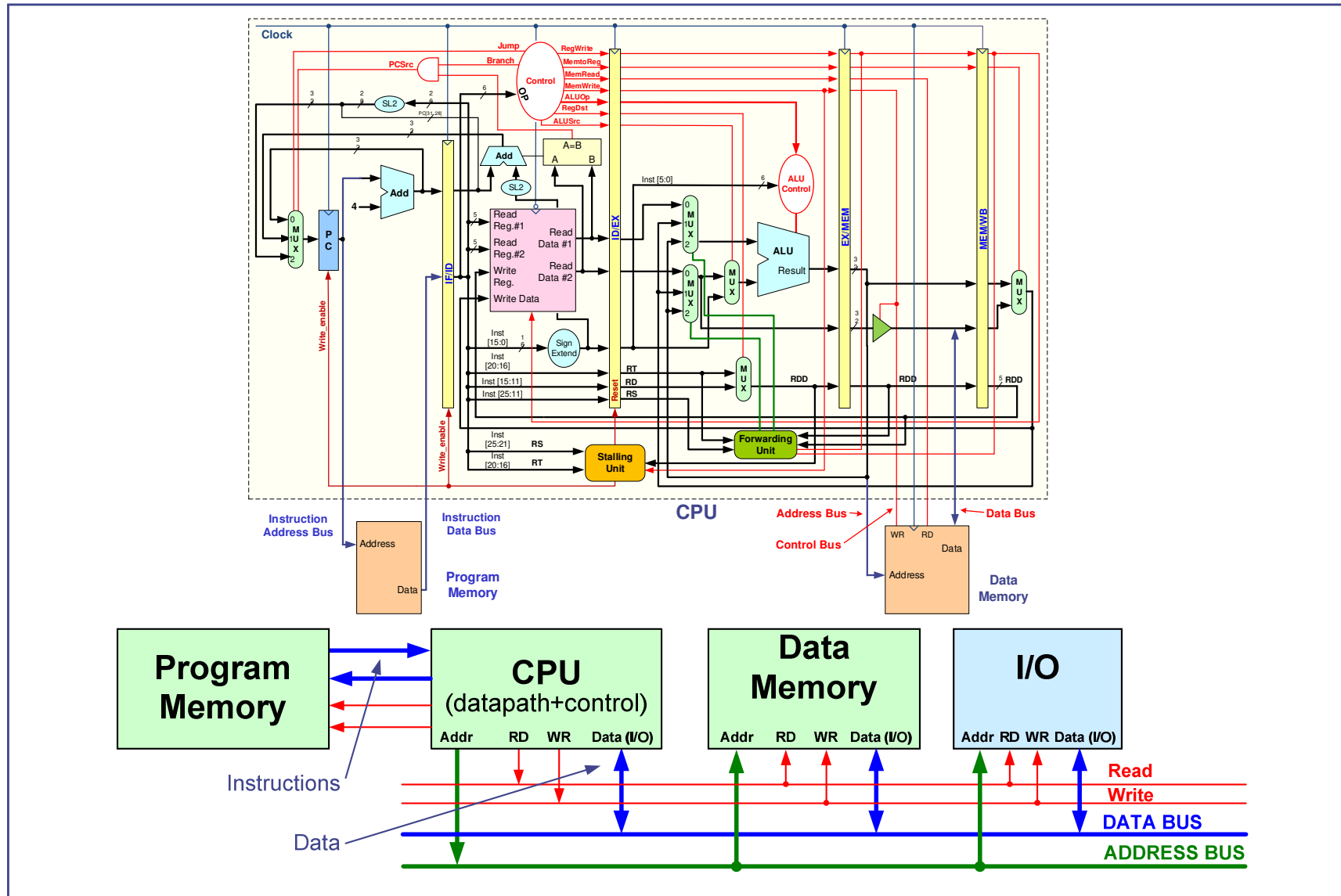

Aula 2

- Microprocessadores *versus* microcontroladores
- Sistemas embebidos
- Desenvolvimento de aplicações para microcontroladores
- Tecnologias de memória não volátil
- O Microcontrolador PIC32 da Microchip
- Ferramentas de desenvolvimento para a placa DETPIC32

José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Silva, Bernardo Cunha

Microcontroladores *versus* Microprocessadores


- Microprocessador:
 - Circuito integrado com um (ou mais) CPU
 - Não tem memória interna (além do banco de registos)
 - Os barramentos estão disponíveis no exterior
 - Para obter um sistema completo é necessário acrescentar RAM, ROM e periféricos
 - Pode operar a frequências elevadas ($> 3\text{GHz}$)
 - Sistemas computacionais de uso geral
- Microcontrolador:
 - Circuito integrado inclui CPU, RAM, ROM, periféricos
 - Frequência de funcionamento normalmente baixa ($< 200\text{ MHz}$)
 - Baixo consumo de energia
 - Disponibiliza uma grande variedade de periféricos e interfaces com o exterior
 - Rapidez de resposta a eventos externos (Sistemas de Tempo Real)
 - Utilizado em tarefas específicas (por exemplo controlo da velocidade de um motor)

Sistema embebido

- Sistema computacional especializado
 - realiza uma tarefa específica ou o controlo de um determinado dispositivo
- Tem requisitos próprios e executa apenas tarefas pré-definidas
- Recursos disponíveis, em geral, mais limitados que num sistema computacional de uso geral (e.g. menos memória, ausência de dispositivos de interação com o utilizador)
- Tem, em regra, um custo inferior a um sistema computacional de uso geral
- Pode ser implementado com base num microcontrolador
- Pode fazer parte de um sistema computacional mais complexo
- Exemplos de aplicação:
 - eletrónica de consumo, automóveis, telecomunicações, domótica, robótica, iot, ...

Microcontrolador – principais características

- Dispositivo programável que integra, num único circuito integrado, 3 componentes fundamentais:
 - Uma Unidade de Processamento
 - Memória (volátil e não volátil)
 - Portos de I/O (E/S)
- Inclui outros dispositivos de suporte (periféricos), tais como:
 - Timers
 - Conversor A/D
 - Serial I/O (rs232, i2c, spi, can, ...)
 - ...
- Barramentos (dados, endereços e controlo) interligam todos estes dispositivos (não estão, geralmente, acessíveis externamente)
- Externamente há, em geral, pinos que podem ser configurados programaticamente para diferentes funções (versatilidade)

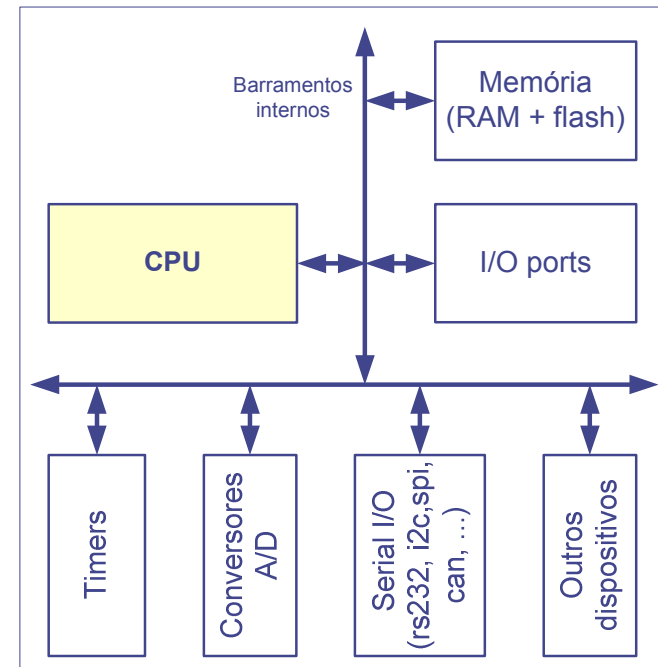

Processo de desenvolvimento de aplicações para μ C

- Computador host (e.g. PC) / Computador target (μ C)
 - Estas plataformas são, geralmente, distintas (CPU, sistema operativo, dispositivos de interface com o utilizador, ...)
- **Edição do programa** numa linguagem de alto nível (por ex. C), ou, em casos pontuais, em *assembly* do microcontrolador
- **Geração do código** usando um *cross-compiler* / *cross-assembler*
 - Um ***cross-compiler*** (compilador-cruzado) é um compilador que corre na plataforma A (o *host*, e.g. o PC) e que gera código executável para a plataforma B (o *target*, e.g. o μ C)
 - A utilização de *cross-compilers* / *cross-assemblers* é a regra no desenvolvimento de aplicações para microcontroladores uma vez que, geralmente, estes não disponibilizam os recursos necessários e as interfaces adequadas
- **Transferência para a memória do microcontrolador** (geralmente memória não volátil) do código produzido pelo *cross-compiler* / *cross-assembler*
- **Teste e depuração** (*debug*) do programa

Transferência de programas para o microcontrolador

- Para a transferência de um programa executável para a memória do microcontrolador pode ser utilizado um dos seguintes métodos:
 - **Programa-monitor** (software)
 - ***Bootloader*** (software)
 - ***In-Circuit Debugger*** (hardware)
- Programas-monitor e *bootloaders*:
 - Executam no arranque do sistema
 - A comunicação com o *host* é efetuada por RS232 / USB
- *In-Circuit Debugger*
 - Dispositivo externo proprietário, i.e., específico para um dado fabricante
 - Pode usar uma interface de comunicação standard (JTAG) ou uma interface proprietária

Transferência de programas para o microcontrolador

- **Programa-monitor:** é um programa que reside, de forma permanente, na memória não volátil do microcontrolador:
 - disponibiliza funções de transferência e execução de programas
 - implementa outras funções úteis no *debug* de novos programas, como por exemplo, visualização do conteúdo de registos internos do microprocessador, visualização do conteúdo da memória, execução passo a passo, etc.
- **Bootloader:** é um programa que reside, de forma permanente, na memória do microcontrolador e que disponibiliza apenas funções básicas de transferência e execução de um programa.

Transferência de programas para o microcontrolador

- ***In-Circuit Debugger (ICD)***: um dispositivo de hardware controlado por software no *host* que permite a transferência e execução controlada de um programa num microcontrolador



- O ICD é, normalmente, necessário para a transferência inicial de um programa-monitor ou de um *bootloader*.

Tecnologias de memória não volátil

- **ROM** – programada durante o processo de fabrico
- **PROM** – *Programmable Read Only Memory*: programável uma única vez
- **EPROM** – *Erasable PROM*: escrita em segundos, apagamento em minutos (ambas efetuadas em dispositivos especiais)
- **EEPROM** – *Electrically Erasable PROM*
 - O apagamento e a escrita podem ser efetuados no próprio circuito em que a memória está integrada
 - O apagamento é feito byte a byte
 - Escrita muito mais lenta que leitura
- **Flash EEPROM** (tecnologia semelhante à EEPROM)
 - A escrita pressupõe a inicialização (*reset*) prévia das zonas de memória a escrever
 - O *reset* é feito por blocos (por exemplo, blocos de 4 kB) o que torna esta tecnologia mais rápida que a EEPROM
 - O *reset* e a escrita podem ser efetuados no próprio circuito em que a memória está integrada
 - Escrita muito mais lenta que a leitura

Microcontrolador PIC32 da Microchip


- Microcontrolador **PIC32MX795F512H**:
 - CPU MIPS
 - Conjunto alargado de periféricos
 - Memória flash: 512 kB (+12 kB Boot flash)
 - Memória RAM: 128 kB
 - Versão de 64 pinos (também disponível em 100 e 121 pinos)
- **CPU**:
 - MIPS32 M4K (core 32-bits com 5 estágios de *pipeline*)
 - Com coprocessador 0 (exceções e interrupções, gestão de memória)
 - **Não** dispõe de *Floating Point Unit* (coprocessador 1)
 - 32 registos de 32 bits (\$0 a \$31)
 - Espaço de endereçamento de 32 bits
 - Organização de memória: *byte-addressable*
 - Max. frequência de relógio: 80 MHz
- Documentação detalhada em (link válido em 03/03/2021):




<http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en545655#1>

Microcontrolador PIC32MX795F512H

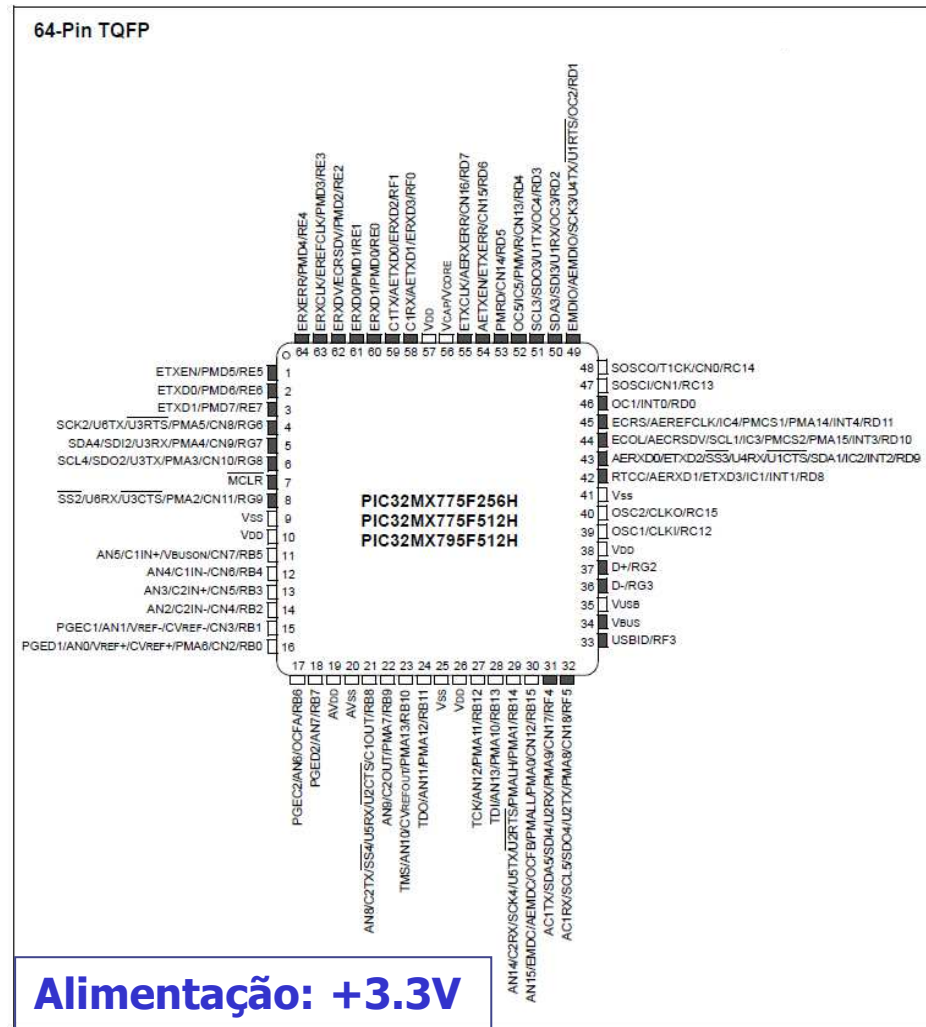- Elevado nível de multiplexagem nos pinos do circuito integrado (cada pino pode ter, na versão de 64 pinos, até 9 funções distintas)
- Função desempenhada por cada pino depende de programação




Microcontrolador PIC32MX795F512H

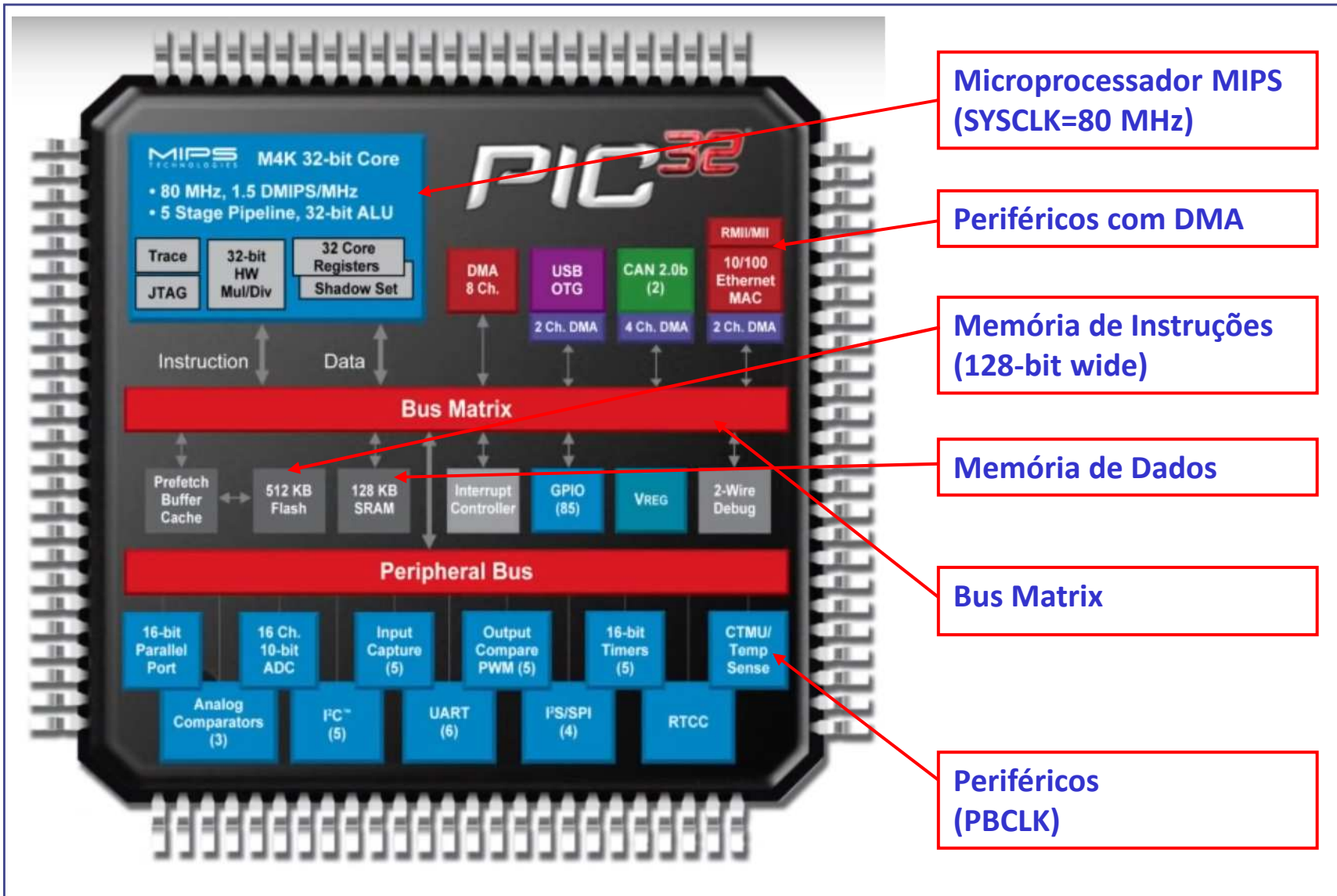


Microcontrolador PIC32MX795F512H

- O MIPS do PIC32 é baseado numa **arquitetura de Harvard** (memória de instruções e dados separadas). Esta opção evita o *hazard* estrutural na implementação *pipelined* que aconteceria com uma única memória.
- Numa arquitetura de Harvard:
 - Existem dois espaços de endereçamento independentes: um para o programa e outro para dados.
 - Apenas o bloco encarregue da leitura das instruções da memória (*instruction fetch*) tem acesso à memória de programa.
 - O programa não pode ler dados da memória de instruções.
 - O CPU não pode ler instruções da memória de dados
 - É difícil o tratamento das constantes (por exemplo *strings*) uma vez que estas não podem ser armazenadas juntamente com o programa na memória de instruções (tipicamente uma memória não volátil)

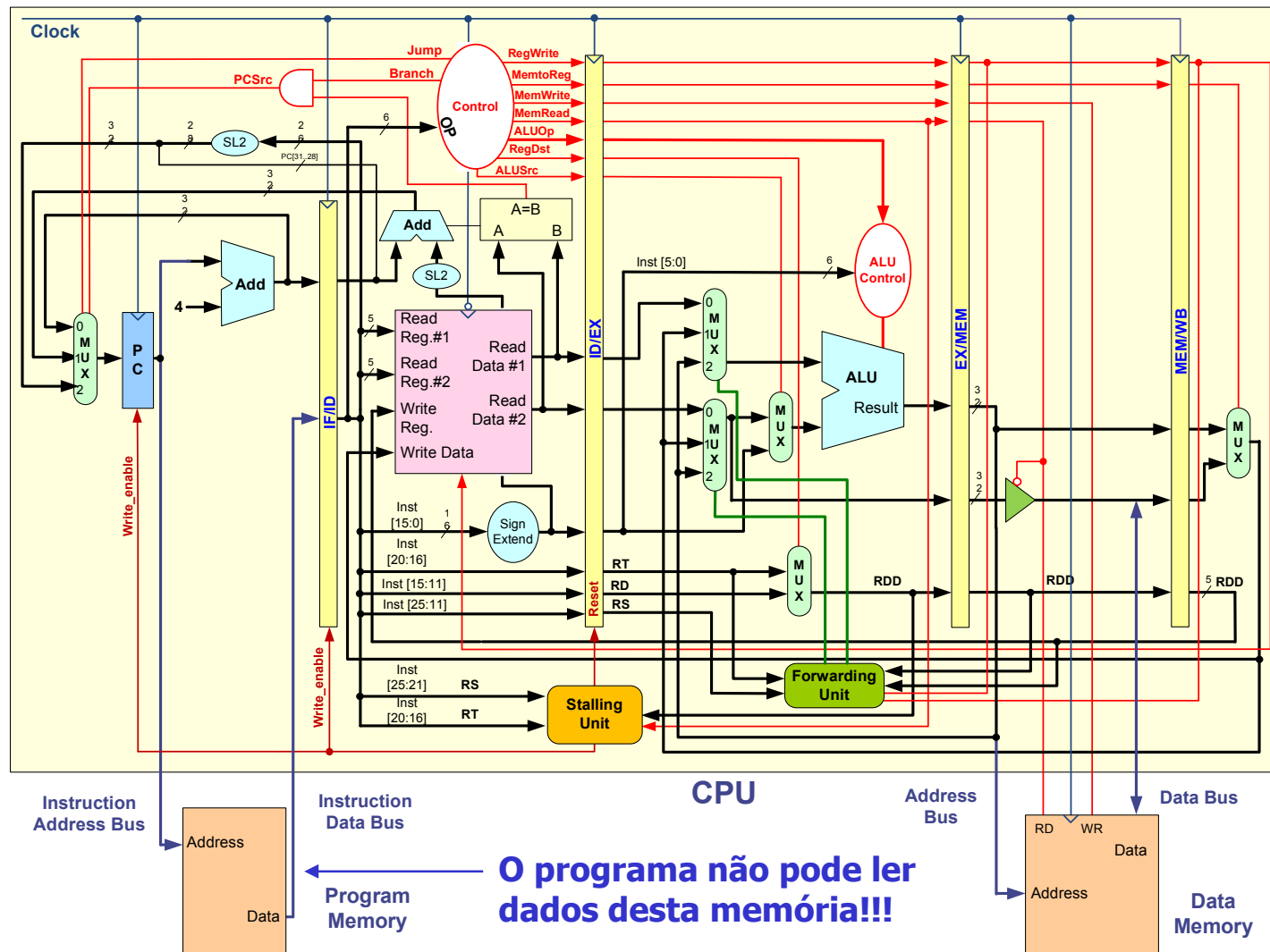Versão simplificada de uma arquitetura MIPS *pipelined*




Arquitetura de Harvard convencional

 


Microcontrolador PIC32MX795F512H

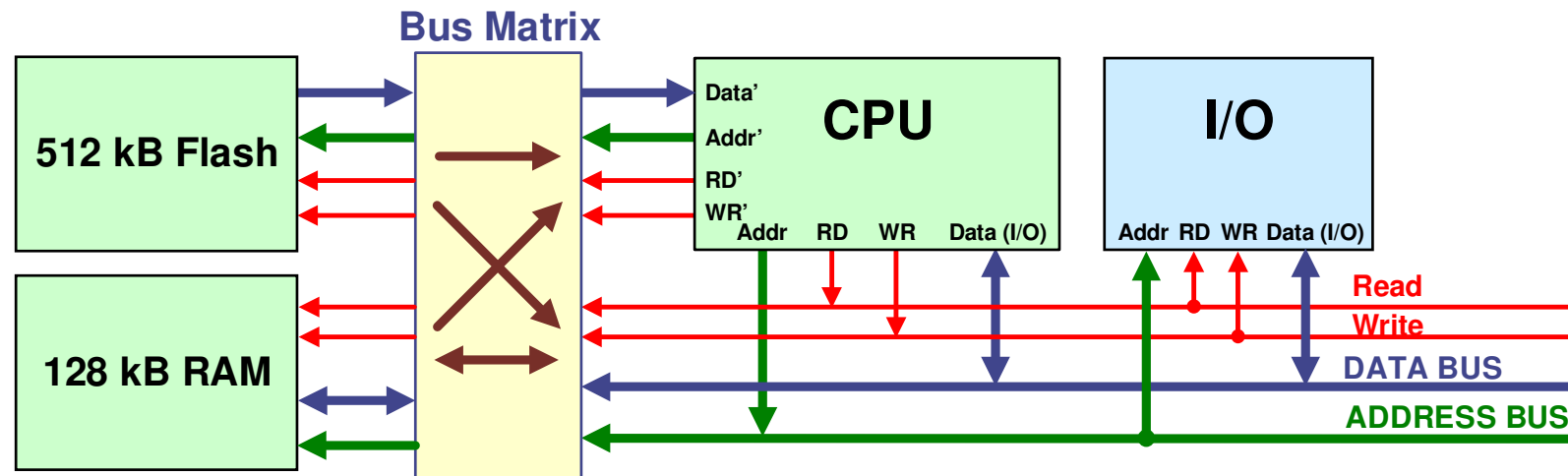- Solução implementada no PIC32 que resolve o problema dos dados constantes da arquitetura de Harvard: ***Bus Matrix***




- O *Bus Matrix* é um comutador (*switch*) de alta velocidade que funciona à mesma frequência do CPU (SYSCLK)
- Estabelece ligações ponto a ponto entre os módulos do microcontrolador, em particular, entre o CPU e a memória RAM ou entre o CPU e a memória *Flash*
- O *peripheral bus* também liga ao *Bus Matrix* e pode ser configurado para trabalhar a uma frequência igual ou inferior à do CPU (PBCLK)

Microcontrolador PIC32MX795F512H

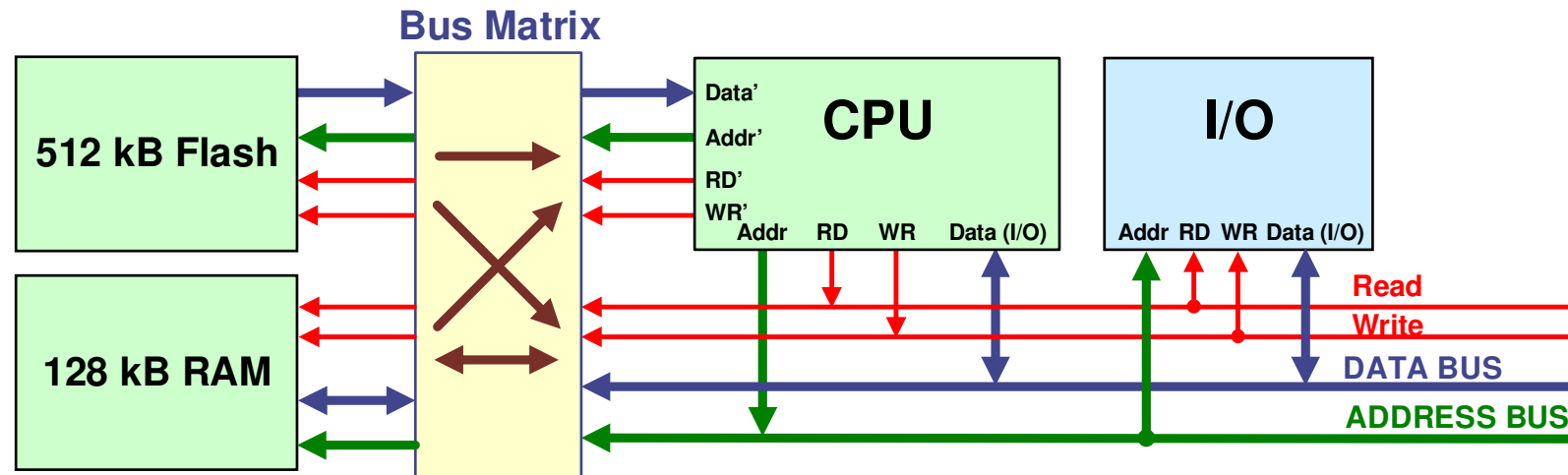


- Com o *Bus Matrix*, o espaço de endereçamento aparece, na visão do programador, como um espaço linear unificado (instruções e dados residem no mesmo espaço de endereçamento, cada um deles ocupando uma gama de endereços única)
- O CPU pode então executar programas que residem quer na *Flash* quer na RAM
- O programa gerado pelo *host* (instruções + dados constantes) pode ser armazenado na totalidade na memória *Flash* – programa pode aceder a qualquer momento à *Flash* para ler dados (por exemplo *strings*)

Microcontrolador PIC32MX795F512H

 


- Para o programador, o PIC32 comporta-se como uma arquitetura de *von Neumann*: um único espaço de endereçamento onde residem dados e instruções
- Para que o programa tenha acesso a qualquer zona da memória Flash (para leitura) ou da memória RAM (para leitura ou escrita), basta definir adequadamente o respetivo endereço

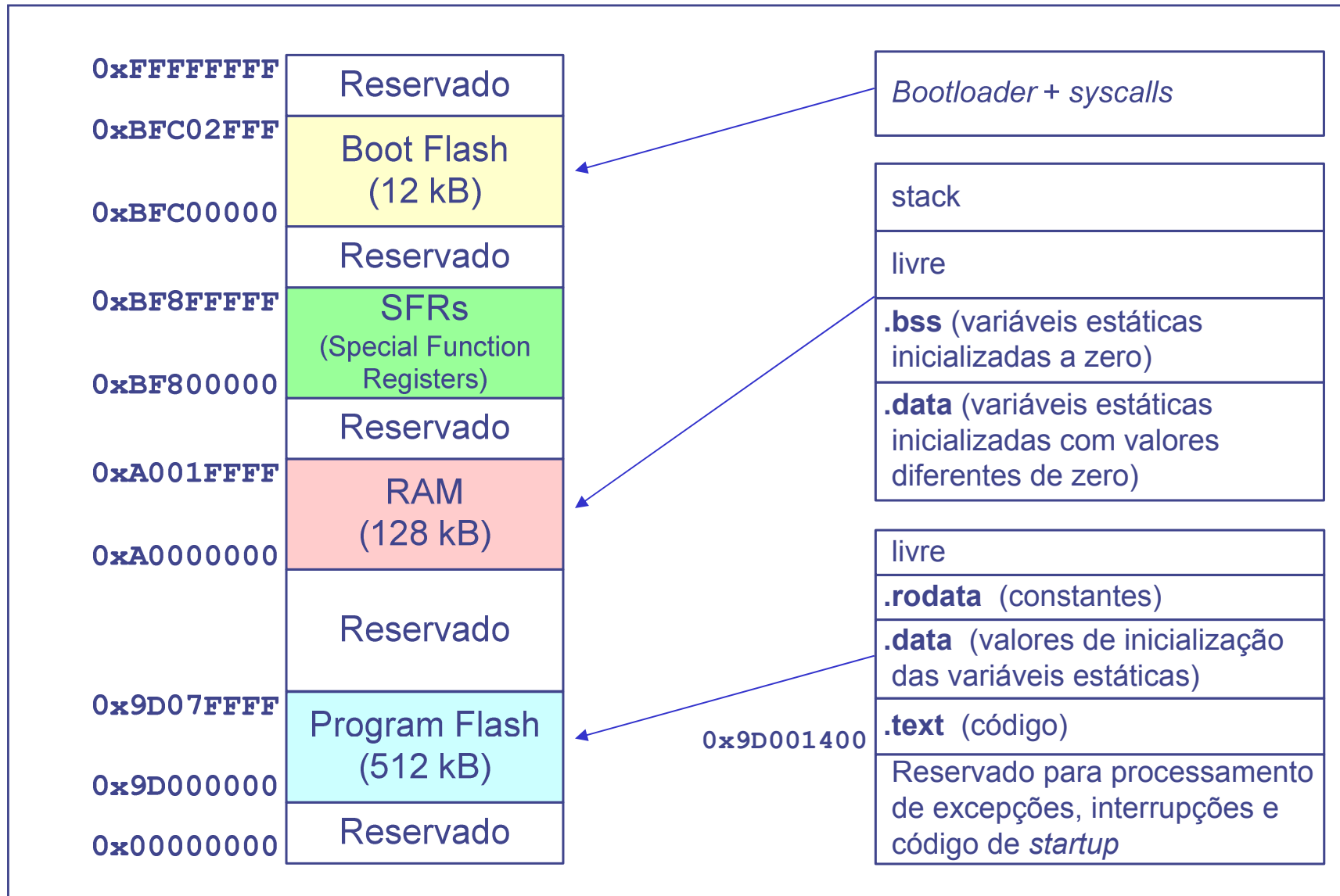Mapa de memória do PIC32 (versão DETPIC32)



Ferramentas de desenvolvimento DETPIC32

- Edição
 - GVim, gedit, geany...
- *Cross-compiler / cross-assembler*
 - **gcc** com *back-end* para MIPS (gcc-pic32)
 - Gera, entre outros, ficheiros ".hex" e ".map"
- Ferramentas desenvolvidas especificamente para DETPIC32
 - **bootloader** – programa previamente gravado na *boot flash* do PIC32; lê informação do porto de comunicação e escreve na memória *Flash*
 - **ldpic32** – programa para transferir ficheiro ".hex" para PIC32 (atua em conjunto com o *bootloader*)
 - **pterm** – programa terminal para comunicação com a placa DETPIC32, permitindo a interação com o utilizador
 - **hex2asm** – faz o *disassemble* do ficheiro ".hex" (utiliza o ficheiro ".map", para evidenciar secções / símbolos relevantes)

 


Aulas 3, 4 e 5

- Noção de periférico; estrutura básica de um módulo de I/O; modelo de programação
- Endereçamento das unidades de I/O
- Descodificação de endereços e geração de sinais de seleção de memória e unidades de I/O
- Mapeamento no espaço de endereçamento de memória
- Exemplo de um gerador de sinais de seleção programável
- Estrutura básica de um porto de I/O de 1 bit no microcontrolador PIC32. Estrutura dos portos de I/O de "n" bits.

José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Silva, Bernardo Cunha


Introdução

 

Introdução

- Dispositivos periféricos:
 - grande variedade (por exemplo: teclado, rato, unidade de disco ...)
 - com métodos de operação diversos
 - assíncronos relativamente ao CPU
 - geram diferentes quantidades de informação com diferentes formatos a diferentes velocidades (de alguns bits/s a dezenas de Megabyte/s)
 - mais lentos que o CPU e a memória
- É necessária uma interface que providencie a adaptação entre as características intrínsecas do dispositivo periférico e as do CPU / memória
- **Módulo de I/O**

Módulo de I/O

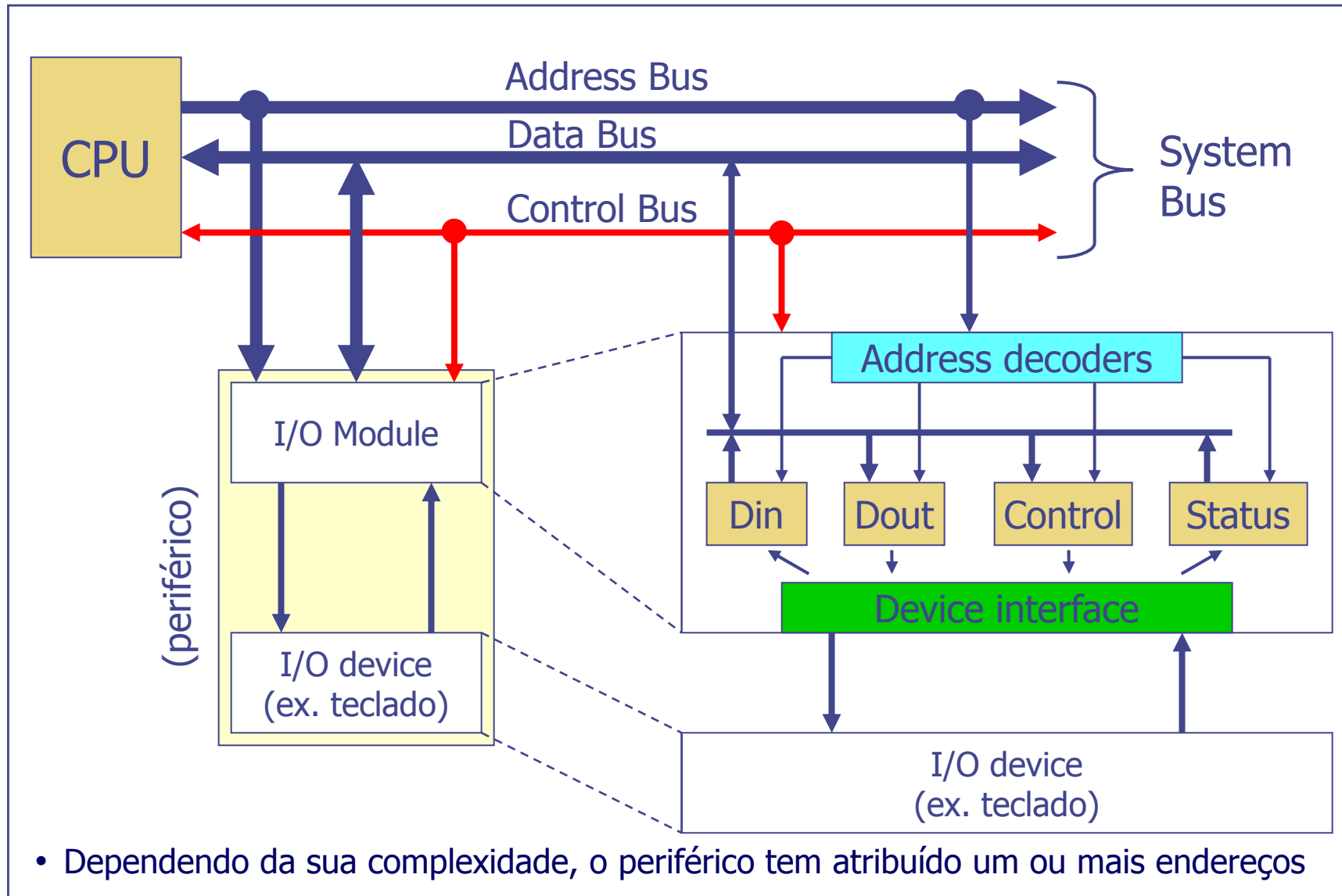

Módulo de I/O

- O módulo de I/O pode assim ser visto como um módulo de compatibilização entre as características e modo de funcionamento do sistema computacional e o dispositivo físico propriamente dito
- Ao nível do hardware:
 - Adequa as características do dispositivo físico de I/O às características do sistema digital ao qual tem que se ligar. O periférico liga-se ao sistema através dos barramentos, do mesmo modo que todos os outros dispositivos (ex. memória)
- Interação com o dispositivo físico:
 - Lida com as particularidades do dispositivo, nomeadamente, formatação de dados, deteção e gestão de situações de erro, ...
- Ao nível do software:
 - Adequa o dispositivo físico à forma de organização do sistema computacional, disponibilizando e recebendo informação através de registos; esta solução esconde do programador a complexidade e os detalhes de implementação do dispositivo periférico

Módulo de I/O

- O módulo de I/O permite ao processador ver um modelo simplificado do periférico, escondendo os detalhes de funcionamento interno
- Com a adoção do módulo de I/O, o dispositivo periférico, independentemente da sua natureza e função, passa a ser encarado pelo processador como uma coleção de registos de dados, de controlo e de *status*
- A comunicação entre o processador e o periférico é assegurada por operações de escrita e de leitura, em tudo semelhantes a um acesso a uma posição de memória
 - Ao contrário do que acontece na memória, o valor associado a estes endereços pode mudar sem intervenção do CPU
- O conjunto de registos e a descrição de cada um deles são específicos para cada periférico e constituem o que se designa por **modelo de programação do periférico**

Módulo de I/O – modelo de programação

- **Data Register(s)** (*Read/Write*)
 - Registo(s) onde o processador coloca a informação a ser enviada para o periférico (*write*) e de onde lê informação proveniente do periférico (*read*)
- **Status Register(s)** (*Read only*)
 - Registo(s) que engloba(m) um conjunto de bits que dão informação sobre o estado do periférico (ex. operação terminada, informação disponível, situação de erro, ...)
- **Control Register(s)** (*Write only* ou *Read/Write*)
 - Registo(s) onde o CPU escreve informação sobre o modo de operação do periférico (comandos)
- É comum um só registo incluir as funções de controlo e de *status*. Nesse caso, um conjunto de bits desse registo está associado a funções de controlo (*read/write* ou *write only bits*) e outro conjunto a funções de status (*read only bits*)

Comunicação entre o CPU e outros dispositivos


- A iniciativa da comunicação é sempre do CPU, no contexto da execução das instruções
- A comunicação entre o CPU e um dispositivo genérico envolve a existência de um **protocolo** que ambas as partes conhecem e respeitam
- Apenas duas operações podem ser efetuadas no sistema:
 - **Write** (fluxo de informação: CPU → dispositivo externo)
 - **Read** (fluxo de informação: CPU ← dispositivo externo)
- Uma operação de acesso do CPU a um dispositivo externo envolve:
 - Usar o barramento de endereços para especificar o **endereço do dispositivo a aceder**
 - Usar o barramento de controlo para sinalizar qual a operação a realizar (*read* ou *write*)
 - O barramento de dados assegura a transferência de dados, no sentido adequado, entre as duas entidades envolvidas na comunicação

Seleção do dispositivo externo

- **Operação de escrita** (CPU → dispositivo externo)
 - apenas 1 dispositivo deve receber a informação colocada pelo CPU no barramento de dados
- **Operação de leitura** (CPU ← dispositivo externo)
 - apenas 1 dispositivo pode estar ativo no barramento de dados
 - os dispositivos, quando inativos, têm que estar eletricamente desligados do barramento de dados
 - é obrigatório utilizar portas **Tri-State** na ligação do dispositivo ao barramento de dados
- Num sistema computacional há múltiplos circuitos ligados ao barramento de dados
 - unidades de I/O
 - circuitos de memória
- Há, pois, necessidade de, a partir do endereço gerado pelo CPU, **selecionar apenas um** dos vários dispositivos existentes no sistema


Barramento simples (revisão)

 - Barramento (bus) - conjunto de ligações (fios) agrupadas, geralmente, segundo uma dada função; cada ligação transporta informação relativa a 1 bit.
- Exemplo – barramento de 4 bits que liga os dispositivos A e B



Barramento partilhado (revisão)

 
- Barramento partilhado (*shared bus*) - barramento que interliga vários dispositivos
- Exemplo: barramento de interligação entre os dispositivos A, B e C




- Neste exemplo, a comunicação pode realizar-se de A para B, de C para A ou de C para B

Porta *Tri-State*

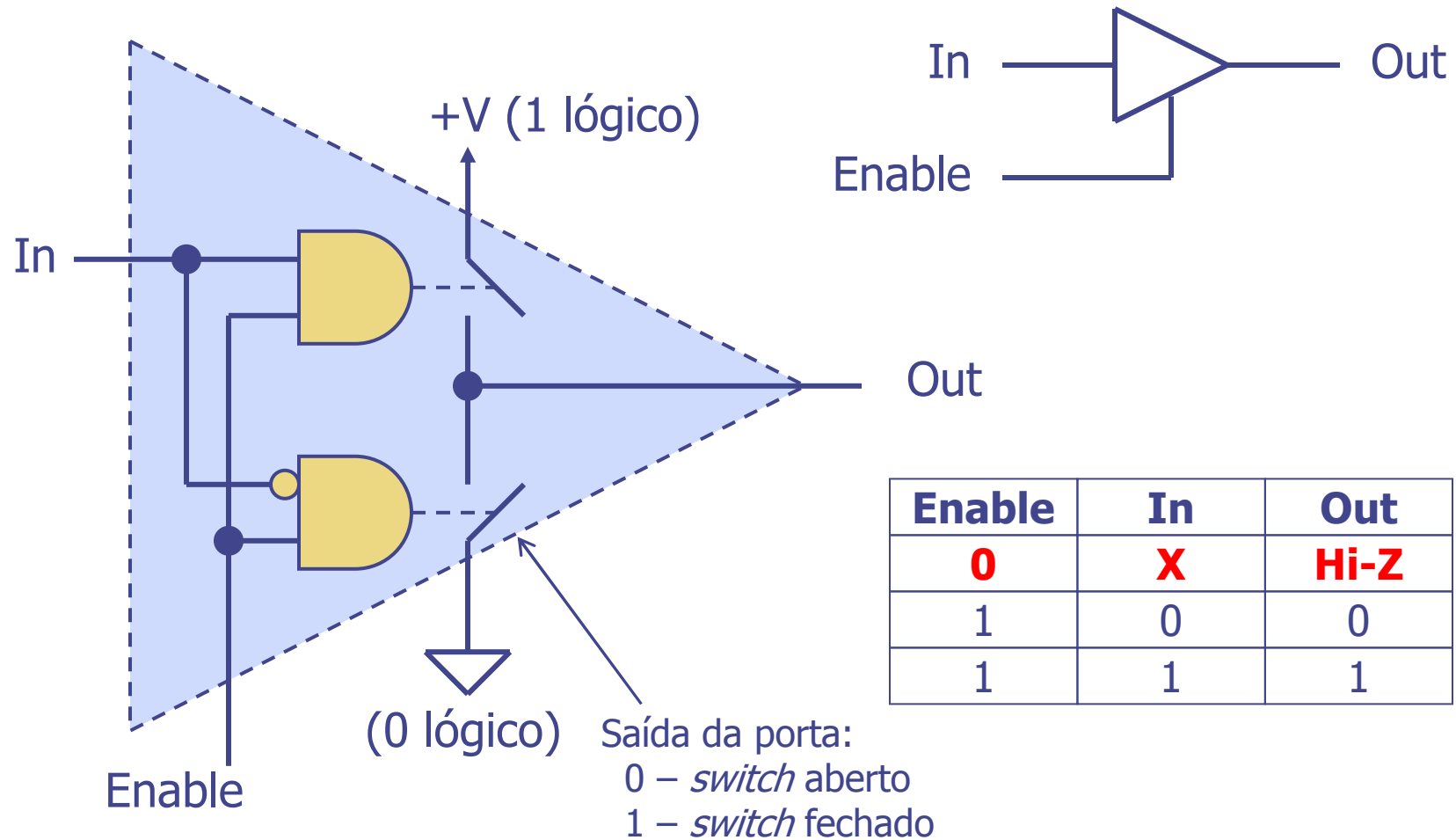
- Modelo de funcionamento de uma porta *Tri-State*



Ligação a um barramento partilhado

 

Seleção do dispositivo externo

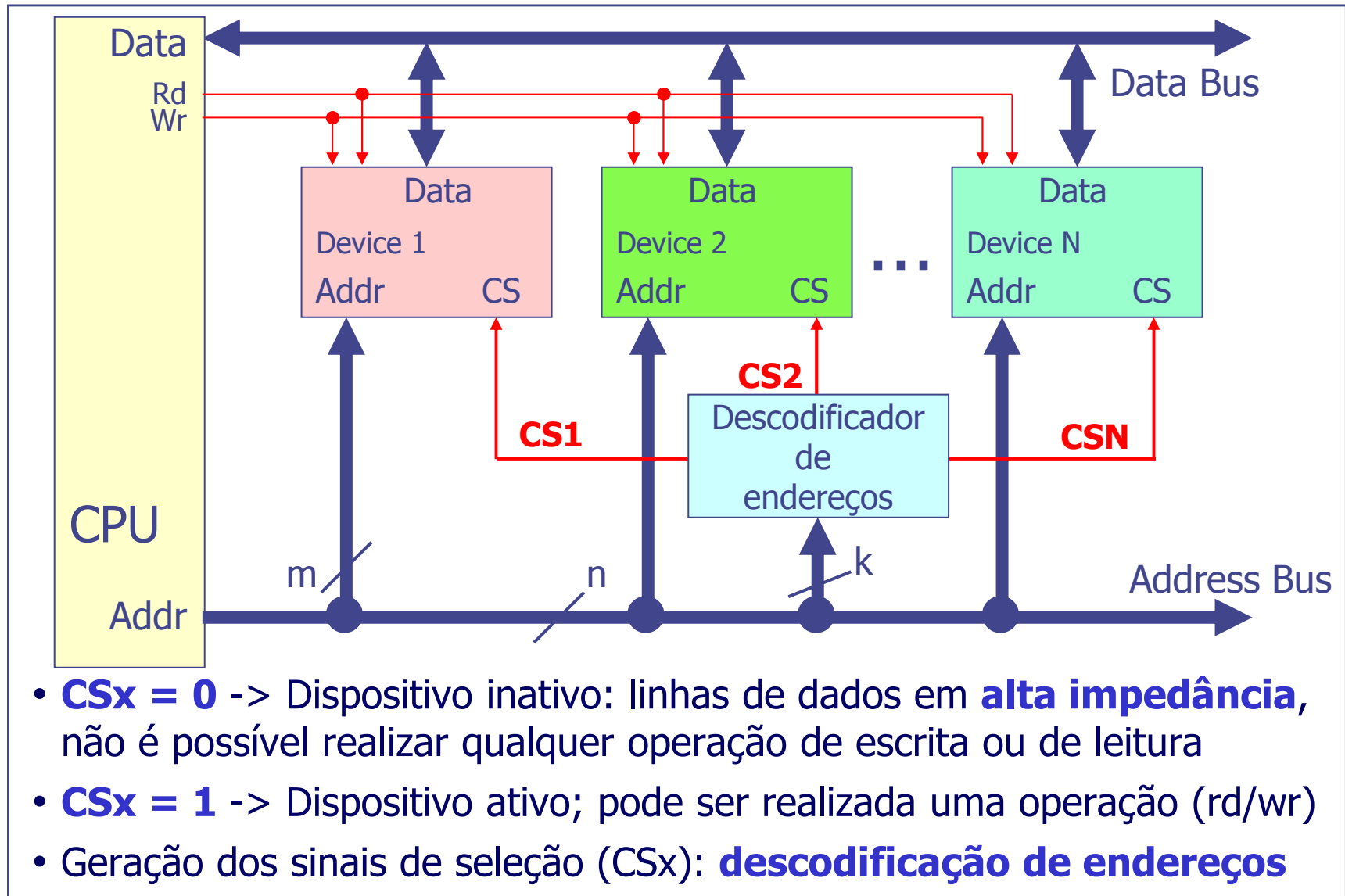


Seleção do dispositivo externo

- Para ser possível o acesso a todos os recursos disponíveis, o dispositivo externo pode necessitar de apenas um endereço ou de uma gama contígua de endereços
- Exemplos (supondo uma organização de memória do tipo *byte-addressable*) :
 - Para aceder a todas as posições de uma memória de 1kB são necessários 1024 endereços consecutivos (10 bits do barramento de endereços)
 - Para ser possível o acesso aos 5 registos (de 1 byte cada) de um periférico são necessários 5 endereços consecutivos (3 bits do barramento de endereços)
 - Para aceder a um porto de saída de 1 byte (por exemplo implementado como um registo de 8 bits) será apenas necessário 1 endereço
- A implementação do decodificador de endereços é feita a partir de um mapa de endereços que mapeia no espaço de endereçamento do processador a gama de endereços necessária para cada dispositivo do sistema

Mapeamento no espaço de endereçamento


- Exemplo de mapeamento de dispositivos, considerando um espaço de endereçamento de 16 bits ($2^{16} = 64k$, $A_{15}-A_0$), e uma organização do tipo *byte-addressable*:
 - memória RAM de 1k x 8 (1 kB), memória ROM de 2k x 8 (2 kB), periférico com 5 registros, periférico com 1 registro
- Possível mapa de endereços:

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
ROM, 2k x 8	2048	0xF800	0xFFFF	11
Periférico 1	5	0x0600	0x0604	3
Periférico 2	1	0x0500	0x0500	0

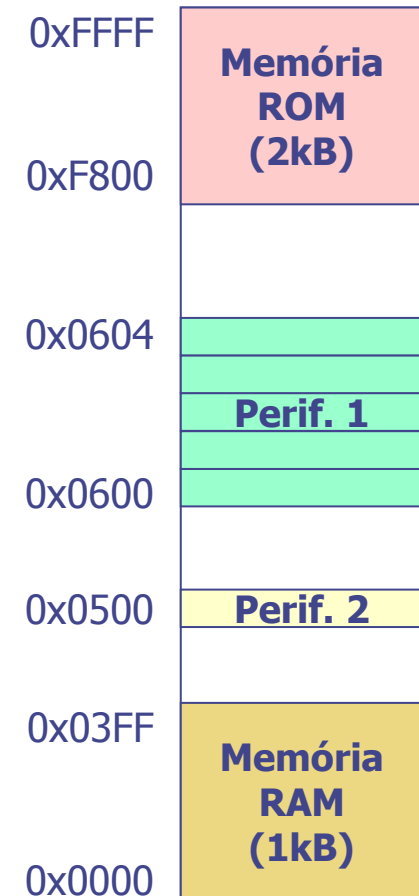

Endereçamento das unidades de I/O


- *Memory-mapped I/O*

 

- Memória e unidades de I/O coabitam no mesmo espaço de endereçamento
- Uma parte do espaço de endereçamento é reservada para periféricos

Endereçamento das unidades de I/O


- *Memory-mapped I/O*

 

- Às unidades de I/O são atribuídos endereços do espaço de endereçamento de memória
- O acesso às unidades de I/O é feito com as mesmas instruções com que se acede à memória (**lw** e **sw** no caso do MIPS)


Endereçamento das unidades de I/O

- I/O Isolado

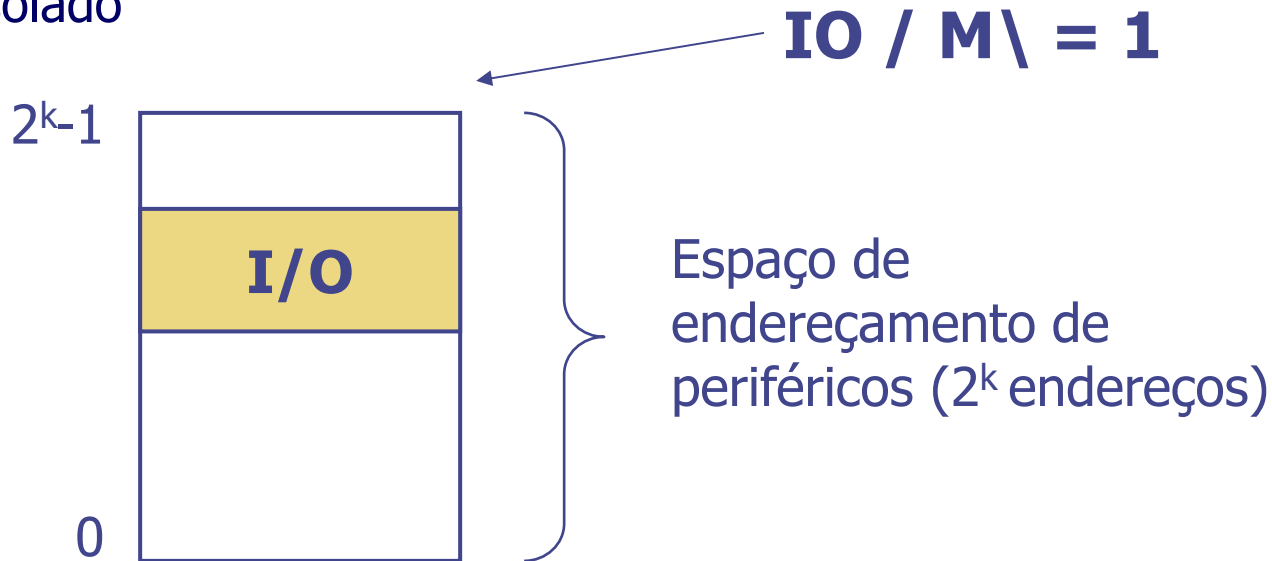

- Memória e periféricos em espaços de endereçamento separados
- Sinal do barramento de controlo indica a qual dos espaços de endereçamento (I/O ou memória) se destina o acesso; por exemplo $\text{IO/M}\backslash$:
 - $\text{IO/M}\backslash=1 \rightarrow$ acesso ao espaço de endereçamento de I/O
 - $\text{IO/M}\backslash=0 \rightarrow$ acesso ao espaço de endereçamento de memória
- O acesso às unidades de I/O é feito com instruções específicas

Descodificação de endereços

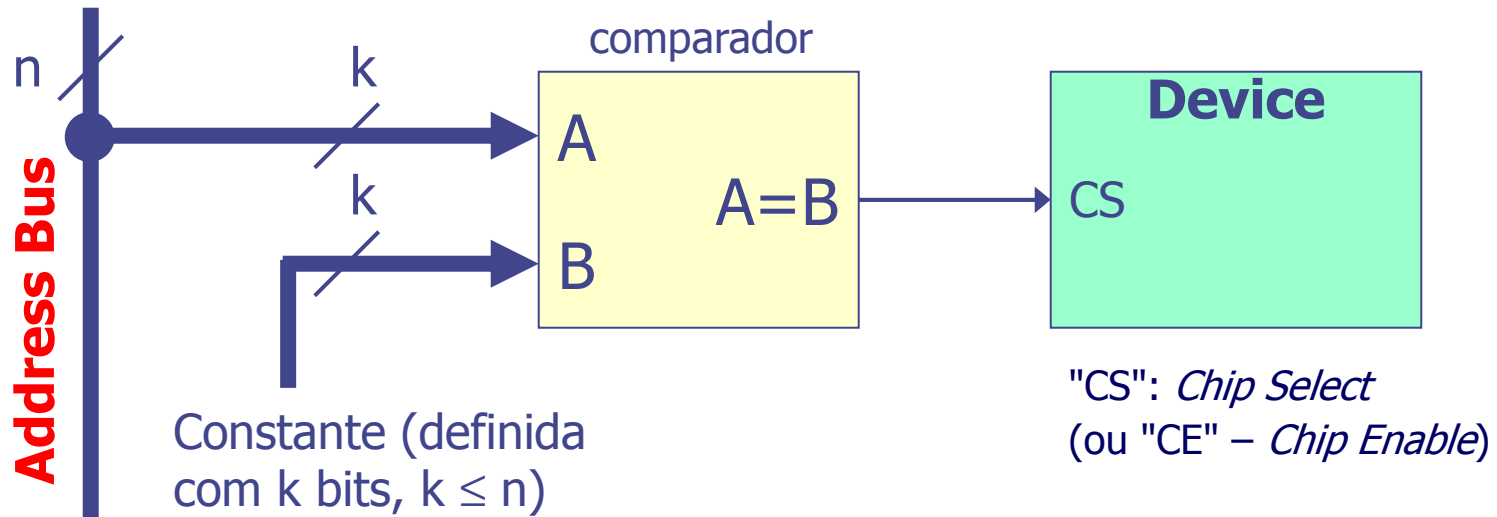


- O dispositivo é selecionado quando a combinação binária presente nos " k " bits do *address bus* for igual à constante (entrada B)
- Exemplo com $n=16$ e $k=4$
 - Entrada A: 4 bits mais significativos do barramento de endereços
 - Entrada B: 1000_2
 - Sinal de seleção ativo na gama: $[0x8000, 0x8FFF]$

Descodificação de endereços

- Supondo um CPU com um espaço de endereçamento de 16 bits, memória *byte-addressable*, e um barramento de dados de 8 bits
 - 16 bits ($A_{15}-A_0$) $\rightarrow (2^{16}=64\text{ k})$
 - 8 bits (D_7-D_0)
- **Exemplo 1:** ligação de uma memória RAM de 1 kByte ao CPU
 - 1 kByte ($1\text{k} \times 8$) - 10 bits de endereço ($2^{10}=1\text{k}$)
- **Exemplo 2:** ligação de um porto de saída de 1 byte ao CPU


Descodificação de endereços

 - Exemplo 1: ligação de uma memória RAM de 1 kByte ao CPU




Descodificação de endereços

 - Exemplo 2: ligação de um porto de saída de 1 byte ao CPU



Descodificação de endereços

- Ligação do porto de saída e da memória

 

Descodificação de endereços

- Descodificação total
 - Para uma dada posição de memória / registo de periférico existe apenas um endereço possível para acesso
 - Todos os bits relevantes são descodificados
- Descodificação parcial
 - Vários endereços possíveis para aceder à **mesma posição de memória/registo de um periférico**
 - Apenas alguns bits são descodificados
 - Conduz a circuitos de descodificação mais simples (e menores atrasos)

Descodificação de endereços

- Mapa de endereços, num espaço de endereçamento de 16 bits (para o exemplo dos slides anteriores):

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Descodificador de endereços do porto de saída
 - Quais os bits a usar no descodificador de endereços?
- Descodificador de endereços da memória RAM
 - Quais os bits a usar no descodificador de endereços?

Descodificação de endereços

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Porto de saída – **descodificação total**:

$0x4100 = 0\mathbf{1}00\ 000\mathbf{1}\ 0000\ 0000$

$$A_n \setminus \Leftrightarrow \overline{A_n}$$

$CS = A_{15} \setminus .\mathbf{A_{14}}.A_{13} \setminus .A_{12} \setminus .A_{11} \setminus .A_{10} \setminus .A_9 \setminus .\mathbf{A_8}.$
 $A_7 \setminus .A_6 \setminus .A_5 \setminus .A_4 \setminus .A_3 \setminus .A_2 \setminus .A_1 \setminus .A_0 \setminus$

- Porto de saída – **descodificação parcial**:

- Não usar, por exemplo, os dois bits menos significativos


$CS = A_{15} \setminus .\mathbf{A_{14}}.A_{13} \setminus .A_{12} \setminus .A_{11} \setminus .A_{10} \setminus .A_9 \setminus .\mathbf{A_8}.$
 $A_7 \setminus .A_6 \setminus .A_5 \setminus .A_4 \setminus .A_3 \setminus .A_2 \setminus$

- Gama de ativação do CS: [0x4100, 0x4103]


Descodificação de endereços

Dispositivo	Dimensão (bytes)	Endereço Inicial	Endereço Final	Nº bits do <i>address bus</i>
RAM, 1k x 8	1024	0x0000	0x03FF	10
Porto de saída	1	0x4100	0x4100	0

- Memória RAM

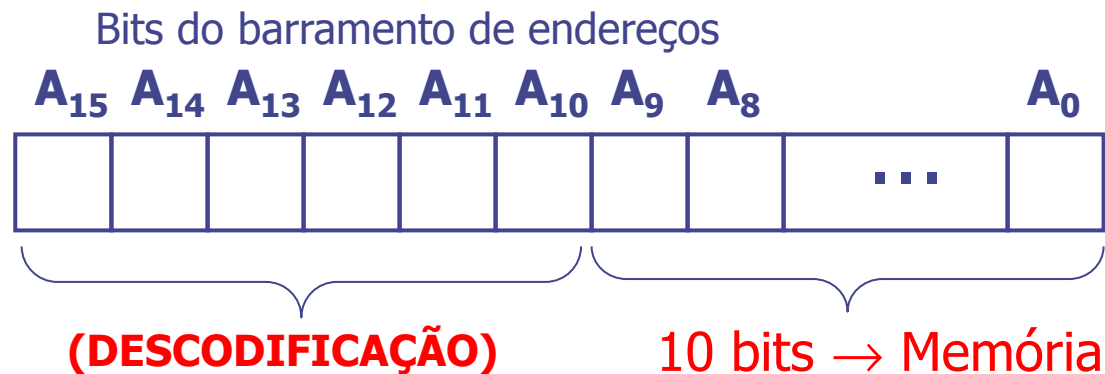


Descodificação de endereços

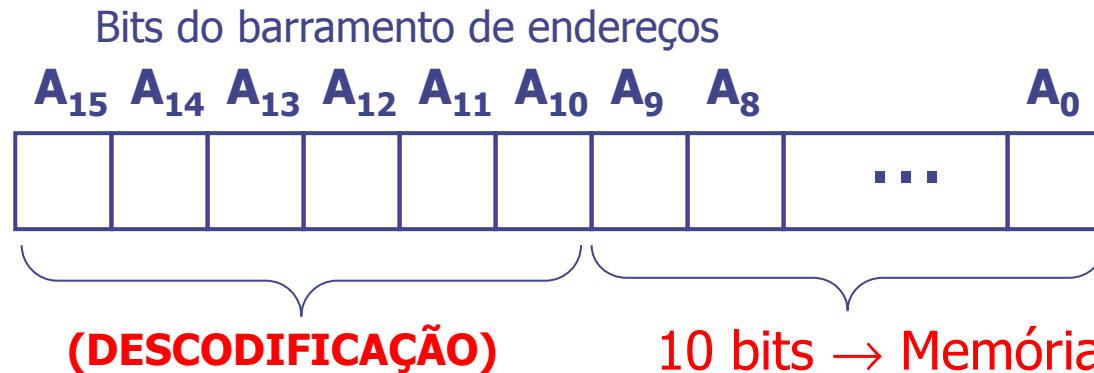

- Para garantir que a memória de 1kB está mapeada a partir do endereço 0x0000 (na gama 0x0000-0x03FF), há várias soluções possíveis; vamos analisar as seguintes 3:
 - 1) **descodificação total** – usar os 6 bits A15 a A10 (e.g. **000000**)
 - 2) **descodificação parcial** – usar A15, A14, A13 e A12 e ignorar A11 e A10 (e.g. **0000xx**)
 - 3) **descodificação parcial** – usar apenas A13, A12, A11 e A10 e ignorar A15 e A14 (e.g. **xx0000**)
- Que implicações têm estas escolhas? Quais garantem zonas de endereçamento exclusivas para o porto de saída e para a memória?

Descodificação de endereços – descodificação total

 - Solução 1 – utilizar todos os bits possíveis, e.g. **000000**. Isto significa que um endereço só é válido para aceder à memória se tiver os 6 bits mais significativos a 0




$$CS = A_{15} \setminus . A_{14} \setminus . A_{13} \setminus . A_{12} \setminus . A_{11} \setminus . A_{10} \setminus$$

- A memória ocupa 1k do espaço de endereçamento
- Apenas 1 endereço possível para aceder a cada posição de memória


Descodificação de endereços – descodificação parcial

 - Solução 2 – usar A15, A14, A13 e A12 e ignorar A11 e A10, e.g. **0000xx**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A11 e A10, mas tem que ter os bits A15 a A12 a 0.



000000 - 0x00..
 000001 - 0x04..
 000010 - 0x08..
 000011 - 0x0C..

Réplicas

 


- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para aceder a cada posição de memória)
- Zona ocupada é contígua

$CS = A_{15} \setminus . A_{14} \setminus . A_{13} \setminus . A_{12} \setminus$

Descodificação de endereços – descodificação parcial

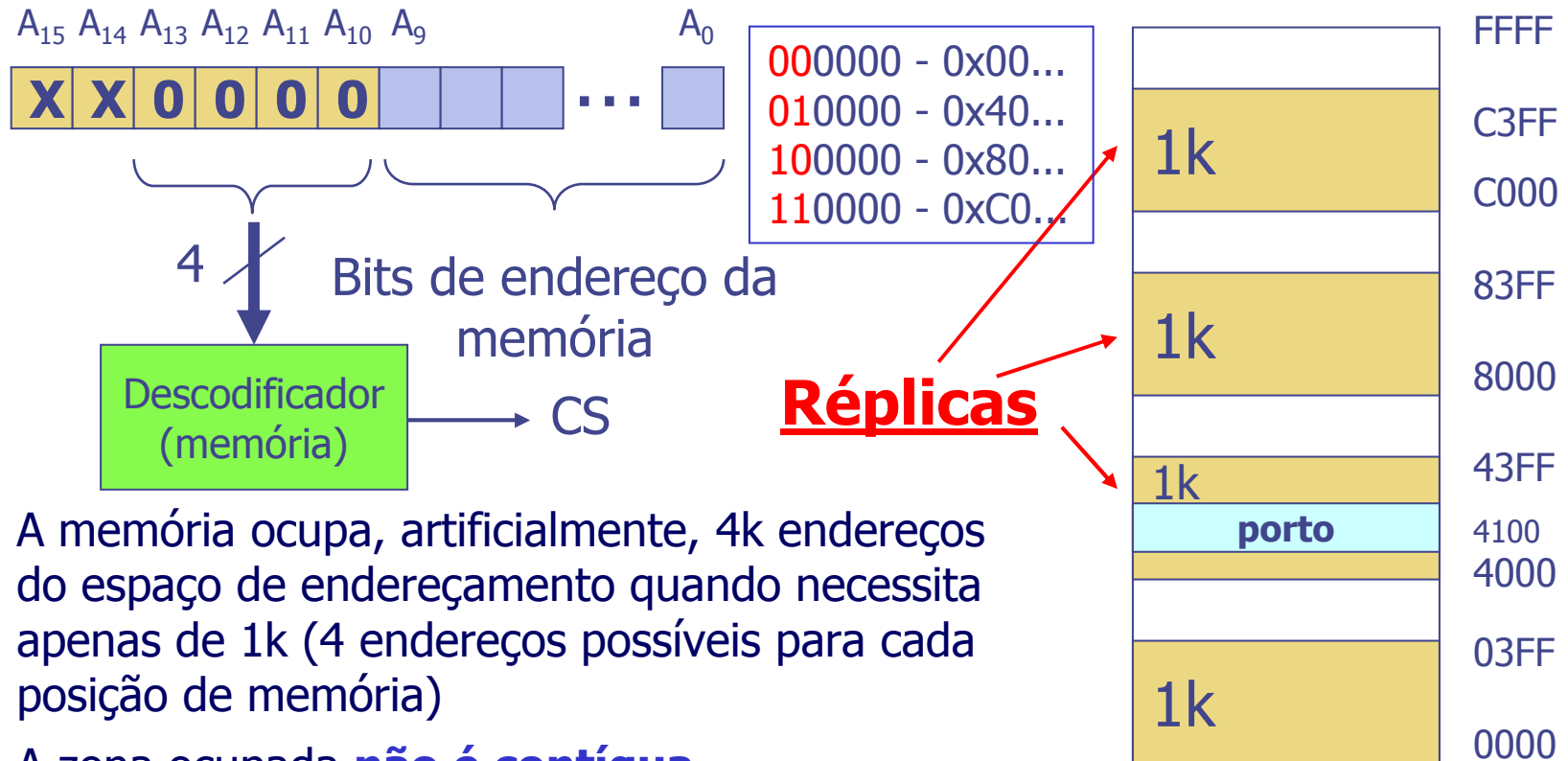- Solução 3 – usar A13, A12, A11 e A10 e ignorar A15 e A14, e.g. **xx0000**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A15 e A14, mas tem que ter os bits A13 a A10 a 0




- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para cada posição de memória)
- A zona ocupada **não é contígua**
- Conflito com o endereço do porto (0x4100)

Descodificação de endereços – exercício

- Escrever a equação lógica do descodificador de endereços para uma memória de 4 kByte, mapeada num espaço de endereçamento de 16 bits, que respeite os seguintes requisitos:
 - Endereço inicial: 0x6000; descodificação total.
 
$$4 \text{ kByte} = 2^{12} \quad (2^{12} - 1 = 0x0FFF)$$




0110000000000000 (0x6000)

0110111111111111 (0x6FFF)

- Lógica positiva: $CS = A_{15} \setminus \cdot A_{14} \cdot A_{13} \cdot A_{12} \setminus$
- Lógica negativa: $CS \setminus = A_{15} + A_{14} \setminus + A_{13} \setminus + A_{12}$


Gerador de sinais de seleção programável

 - Como se viu anteriormente, os N bits do espaço de endereçamento podem, para efeitos de descodificação de endereços e endereçamento, ser divididos em dois grupos: M bits usados para endereçamento dentro da gama descodificada e os restantes K bits usados para descodificação



- Dimensão da gama descodificada: 2^M
- Endereço inicial da gama descodificada é definida pela combinação binária dos K bits
- Número de gamas que podem ser descodificadas: 2^K

 
- O mesmo método pode ser aplicado para a sub-divisão dos M bits da gama descodificada: S bits usados para descodificação, R bits usados para endereçamento



- Número de sub-gamas que podem ser descodificadas: 2^S
- Dimensão da sub-gama descodificada: 2^R
- Endereço inicial da sub-gama descodificada é definido pelo conjunto dos bits K e S


Gerador de sinais de seleção programável - exemplo

 - Exemplo para um espaço de endereçamento de 8 bits ($N=8$)




- $M=5$ ($K=3$), $S=2$ e $R=3$
 - $N = 8$ – espaço de endereçamento com $2^8 = 256$ endereços
 - $M = 5$ – gama decodificada com $2^5 = 32$ endereços
 - $S = 2$ – número de sub-gamas $2^2 = 4$
 - $R = 3$ – dimensão da sub-gama: $2^3 = 8$ endereços
- A gama de 2^5 endereços foi sub-dividida em 2^2 gamas iguais, de 2^3 endereços cada
- O endereço inicial do bloco de 2^2 gamas é definido pela combinação binária usada nos K bits. Ex: 010 -> endereço inicial = 0x40
 - gama0: 0x40 – 0x47, gama1: 0x48 – 0x4F, gama2: 0x50 – 0x57, gama3: 0x58 – 0x5F

 Gerador de sinais de seleção programável - implementação



 - Número de sub-gamas que podem ser decodificadas: 2^S
- Dimensão da sub-gama decodificada: 2^R
- Endereço inicial da sub-gama decodificada é definido pelo conjunto dos bits K e S



- **Exemplo:** $N=16$, $K=4$, $S=2$ ($R=10$); constante de comparação: 0010_2
 - Bloco decodificado pelo comparador: $0x2000$ a $0x2FFF$ (i.e. $2^{12}=4K$)
 - Nº de sub-gamas decodificadas: 2^2 (4 linhas de seleção, CS_0 a CS_3)
 - Dimensão de cada sub-gama: $2^{10} = 1024$
- **Pergunta:** Qual das linhas CS_x é ativada pelo endereço $0x27C5$?


Gerador de sinais de seleção programável – exercício

- Considerando um espaço de endereçamento de 16 bits, usar o modelo de gerador de sinais de seleção programável para implementar um decodificador de endereços para:
 - Duas memórias RAM de 1 kByte cada
 - Um periférico com 32 registos internos
 - Um periférico com 16 registos internos
- Assuma que este decodificador pode usar e o espaço de endereçamento a partir do endereço 0xB000



- Solução:
 - 4 sinais de seleção ($S=2$), cada um ativo em 1024 endereços consecutivos ($R=10$)
 - Constante de comparação usada no comparador: 1011_2

 
Gerador de sinais de seleção programável - exercício



- Indique qual o dispositivo selecionado quando o endereço é 0xB935
- Construa o mapa de memória com os endereços inicial e final em que cada uma das 4 linhas de seleção está ativa
- Construa o mapa de endereços para os 4 dispositivos
- Indique todos os possíveis endereços para aceder ao primeiro registo do periférico 1

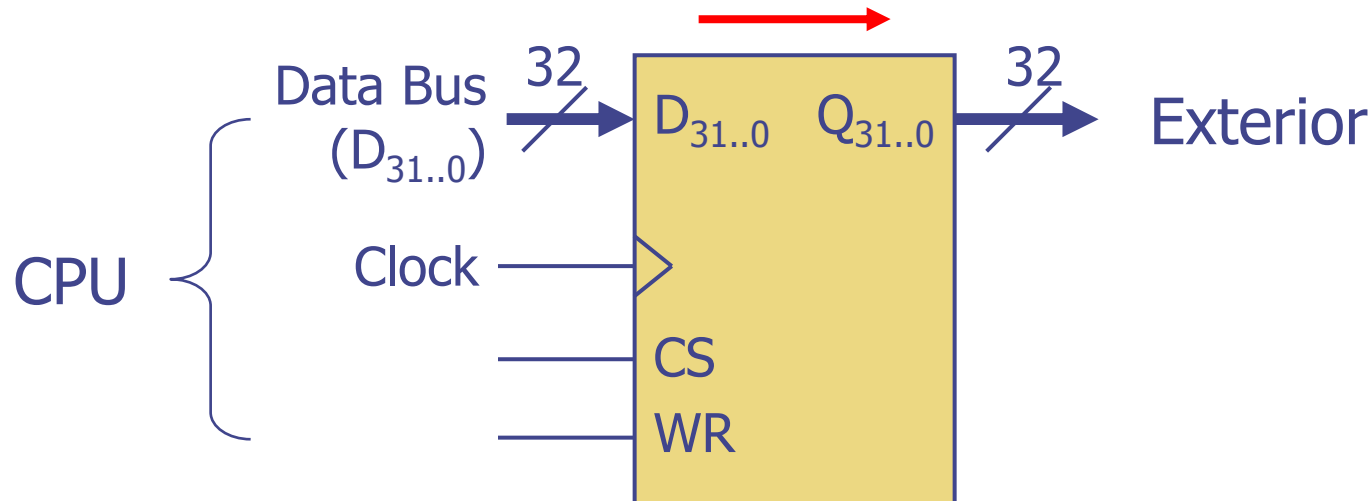Exemplos de portos de E/S – porto de saída de 32 bits

- Porto de saída de 32 bits (constituído por um único registo de 32 bits)




- O porto armazena informação proveniente do CPU, transferida durante uma operação de escrita na memória (estágio MEM nas instruções "**sw**", no caso do MIPS)
- A escrita no porto é feita na transição ativa do relógio se os sinais "**CS**" e "**WR**" estiverem ambos ativos
- O sinal "**CS**" é gerado pelo decodificador de endereços: fica ativo se o endereço gerado pelo CPU coincidir com o endereço atribuído ao porto

Porto de saída de 32 bits (descrição em VHDL)


```
entity OutPort is
    port (clk, wr, cs : in  std_logic;
          dataIn      : in  std_logic_vector(31 downto 0);
          dataOut      : out std_logic_vector(31 downto 0));
end OutPort;
architecture behav of OutPort is
begin
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (cs = '1' and wr = '1') then
                dataOut <= dataIn;
            end if;
        end if;
    end process;
end behav;
```

Porto de saída de 32 bits

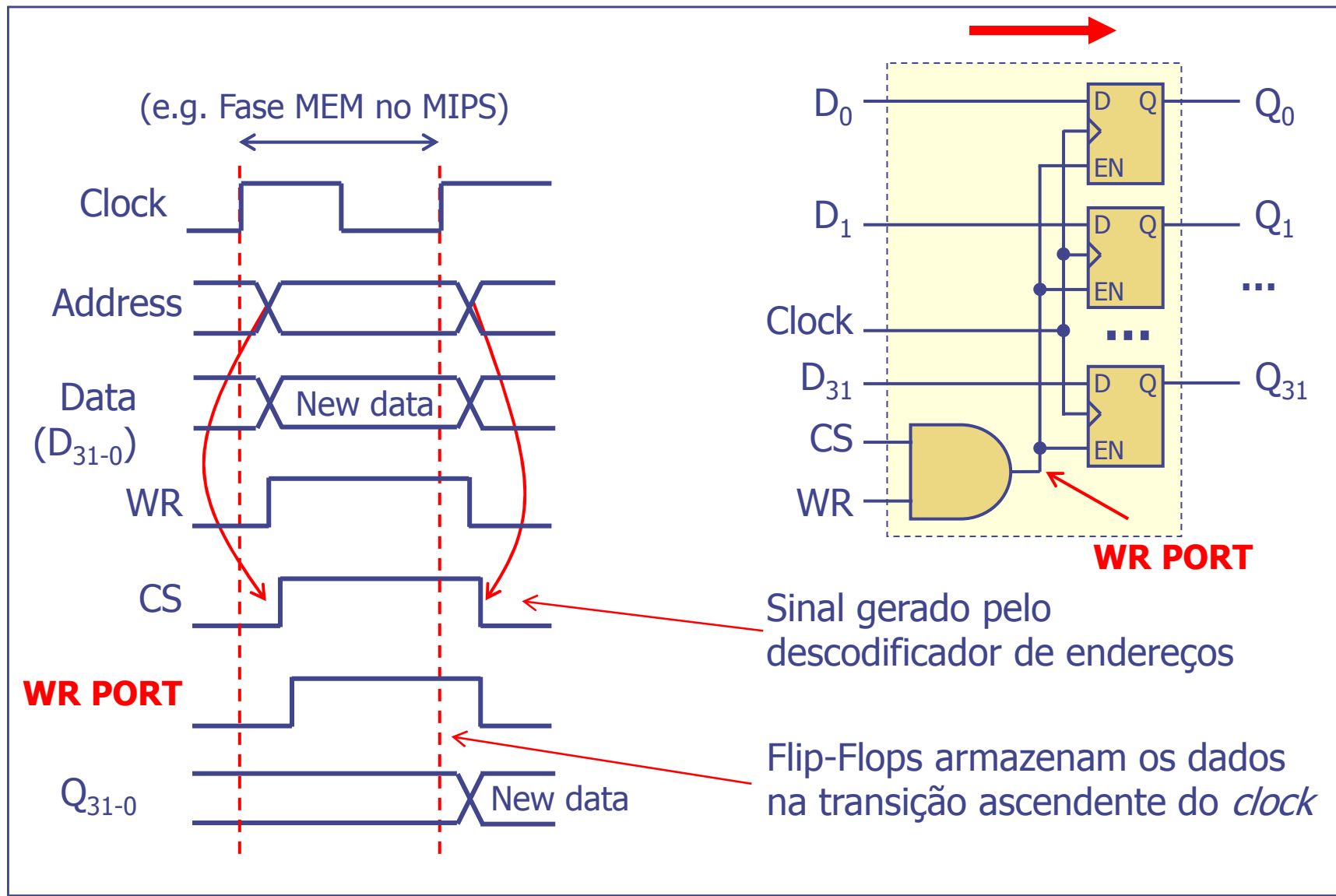

 Exemplos de portos de E/S – porto de entrada de 32 bits

- Porto de entrada de 32 bits (em geral, um porto de entrada não tem capacidade de armazenamento)




- A informação presente nas 32 linhas de entrada (I_{31..0}) é transferida para o CPU durante uma operação de leitura (estágio MEM nas instruções "**lw**", no caso do MIPS)
- As saídas D_{31..0} têm obrigatoriamente portas *tri-state* que só são ativadas quando estão ativos, simultaneamente, os sinais "**CS**" e "**RD**"
- Ao nível do porto, a operação de leitura é assíncrona, pelo que não é necessário o sinal de relógio

Porto de entrada (descrição em VHDL)

```
entity InPort is
    port(rd, cs : in  std_logic;
          dataIn : in  std_logic_vector(31 downto 0);
          dataOut : out std_logic_vector(31 downto 0));
end InPort;
architecture behav of InPort is
begin
    process(rd, cs, dataIn)
    begin
        if(cs = '1' and rd = '1') then
            dataOut <= dataIn;
        else
            dataOut <= (others => 'Z');
        end if;
    end process;
end behav;
```

Porto de entrada de 32 bits

 


Portos de I/O no PIC32

- O microcontrolador PIC32MX795F512H disponibiliza vários portos de I/O, com várias dimensões (16 bits, no máximo)
 - Porto B (RB): 16 bits, I/O
 - Porto C (RC): 2 bit, I/O
 - Porto D (RD): 12 bits, I/O
 - Porto E (RE): 8 bits, I/O
 - Porto F (RF): 5 bits, I/O
 - Porto G (RG): 4 de I/O + 2 I
- Cada um dos bits de cada um destes portos pode ser configurado, por programação, como entrada ou saída
 - **um porto de I/O de n bits do PIC32 é um conjunto de n portos de I/O de 1 bit**

Portos de I/O no PIC32

- Cada um dos portos (B a G) tem associado um total de 12 registros de 32 bits. Desses, os que vamos usar são:
 - **TRIS** – usado para configuração do porto (entrada ou saída)
 - **PORT** – usado para ler valores de um porto de entrada
 - **LAT** – usado para escrever valores num porto de saída
- A configuração de cada um dos bits de um porto, como entrada ou como saída, é feita através dos registros **TRIS** ("Tri-state" *registers*)
 - bit **n** do registo TRIS = 1: bit **n** do porto configurado como entrada
 - bit **n** do registo TRIS = 0: bit **n** do porto configurado como saída
- Exemplo para o porto E (8 bits): **TRISE** = $000\dots10101010_2$
 - portos 0, 2, 4 e 6 configurados como saída
 - portos 1, 3, 5 e 7 configurados como entrada

 Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32




Portos de I/O no PIC32

- Registo TRISx (TRISB, TRISC, ...) agrupa todos os flip-flop TRIS dos portos de I/O de 1 bit; permite a configuração individual de cada um dos bits do porto
- Registo LATx (LATB, LATC, ...) é o registo de dados e agrupa todos os flip-flops LAT dos portos de I/O de 1 bit
- Cada porto de entrada inclui uma porta *Schmitt trigger* (comparador com histerese) que tem o objetivo de melhorar a imunidade ao ruído
- No porto de entrada, o sinal externo é sincronizado através de 2 *flip-flops*. Esta configuração visa resolver os possíveis problemas causados por meta-estabilidade decorrentes do facto de o sinal externo ser assíncrono relativamente ao *clock* do CPU
- Os dois *flip-flops*, em conjunto, impõem um atraso de, até, dois ciclos de relógio na propagação do sinal até ao barramento de dados do CPU

Portos de I/O no PIC32


- A escrita no porto é feita no endereço referenciado pelo identificador **LATx**, em que x é a letra que identifica o porto; a leitura do porto é feita do endereço referenciado por **PORTx**
- Os portos estão mapeados no espaço de endereçamento unificado do PIC32 (ver aula 2), em endereços definidos pelo fabricante
- Os sinais que permitem a escrita e a leitura dos 3 registos de um porto (TRIS, PORT e LAT) são obtidos por descodificação de endereços, em conjunto com os sinais RD e WR

 

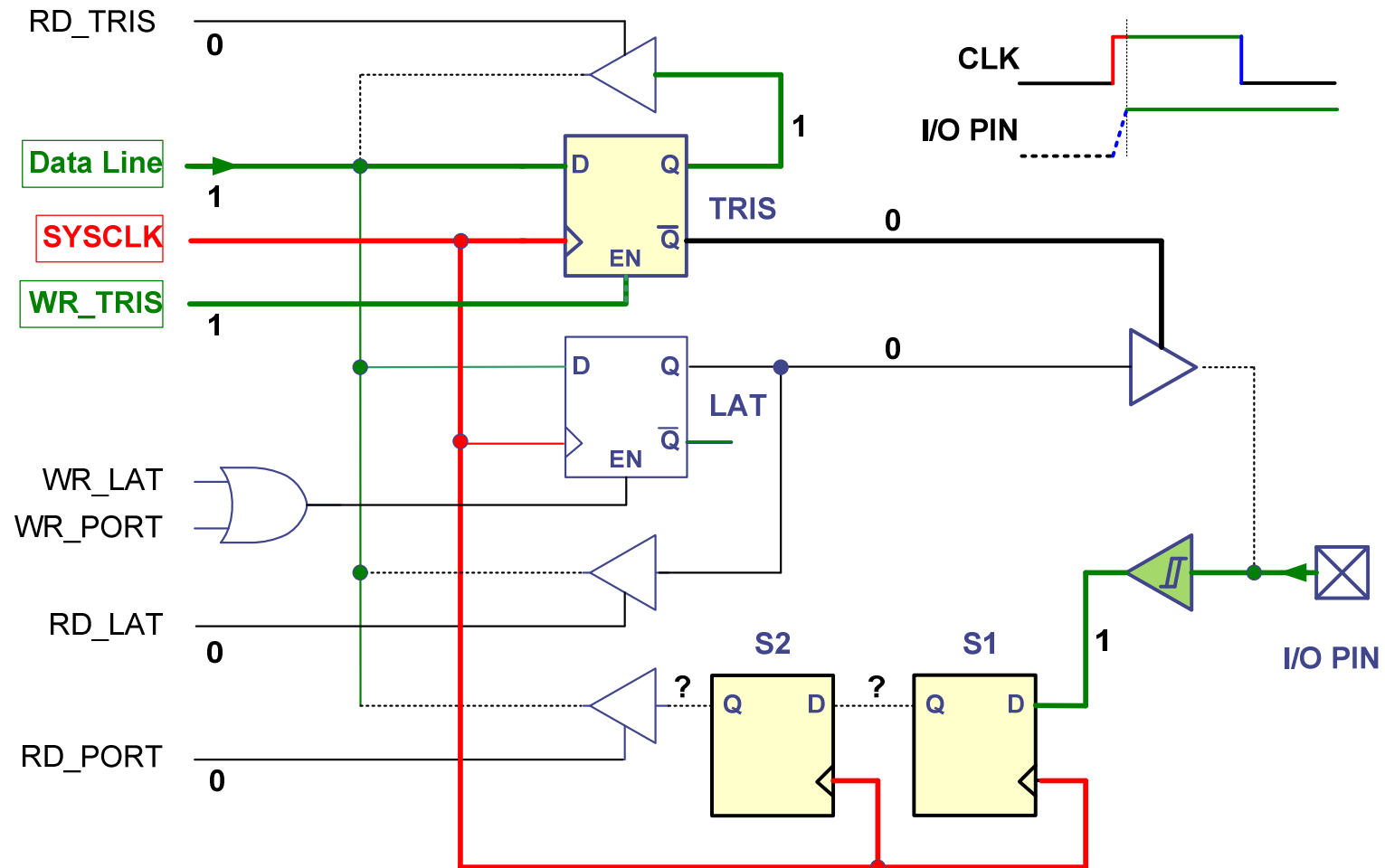
- Exemplos: Endereço de **TRISB**: **0xBF886040**
 Endereço de **PORTB**: **0xBF886050**
 Endereço de **LATB**: **0xBF886060**

Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32

Definir pino como porto de entrada – Escrita do valor '1' no TRIS




 Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32




Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32

 Escrita do valor '1' no registo LAT (não influencia a saída)



Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32

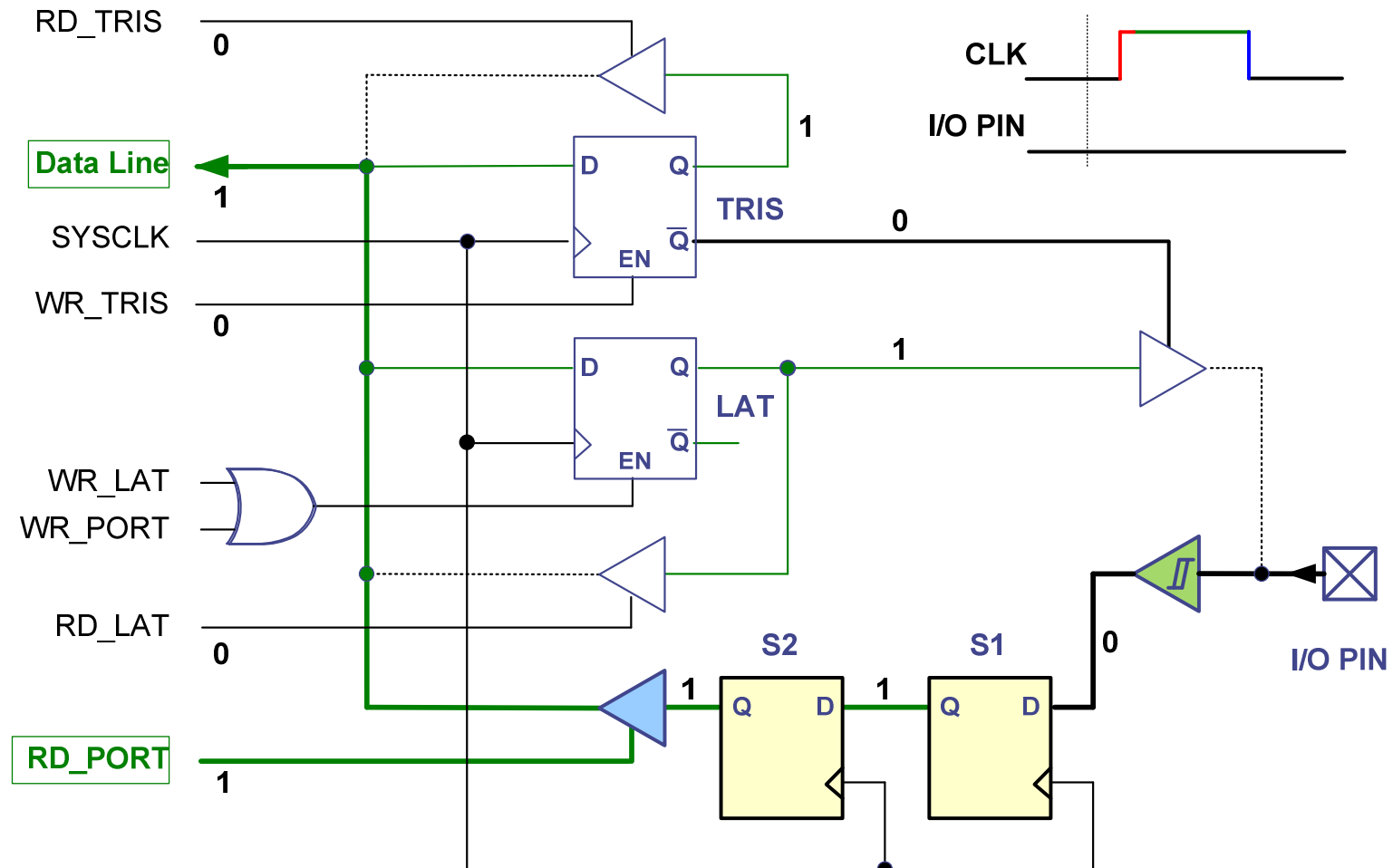Leitura do Porto de entrada (com 2 ciclos de relógio de atraso)




Leitura do valor do registo LAT (pino é uma entrada)

The diagram illustrates the internal logic for reading the LAT register value when the I/O pin is configured as an input. The circuit includes the following components and signals:

- Control Signals:** RD_TRIS (0), WR_TRIS (0), WR_LAT (0), WR_PORT (0), RD_LAT (1), and RD_PORT (1).
- Registers:**
 - TRIS:** A D-type flip-flop with its D input connected to the Data Line (1), its EN input to SYSCLK, and its Q output to the Data Line (1). Its \bar{Q} output is 0.
 - LAT:** A D-type flip-flop with its D input connected to the Data Line (1), its EN input to SYSCLK, and its Q output to the Data Line (1). Its \bar{Q} output is 1.
- Shift Registers:**
 - S2:** A shift register with its Q output connected to the Data Line (1) and its D input to the Data Line (1).
 - S1:** A shift register with its Q output connected to the Data Line (0) and its D input to the Data Line (1).
- Timing Diagram:** Shows CLK (clock) and I/O PIN (input/output pin) signals. The I/O PIN is shown as an input (0) during the read operation.


Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32

 Definir pino como porto de saída – Escrita do valor '0' no TRIS




Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32

 
Alterar o valor do porto de saída – Escrita do valor '0' no LAT



 Modelo simplificado de um porto de I/O no PIC32



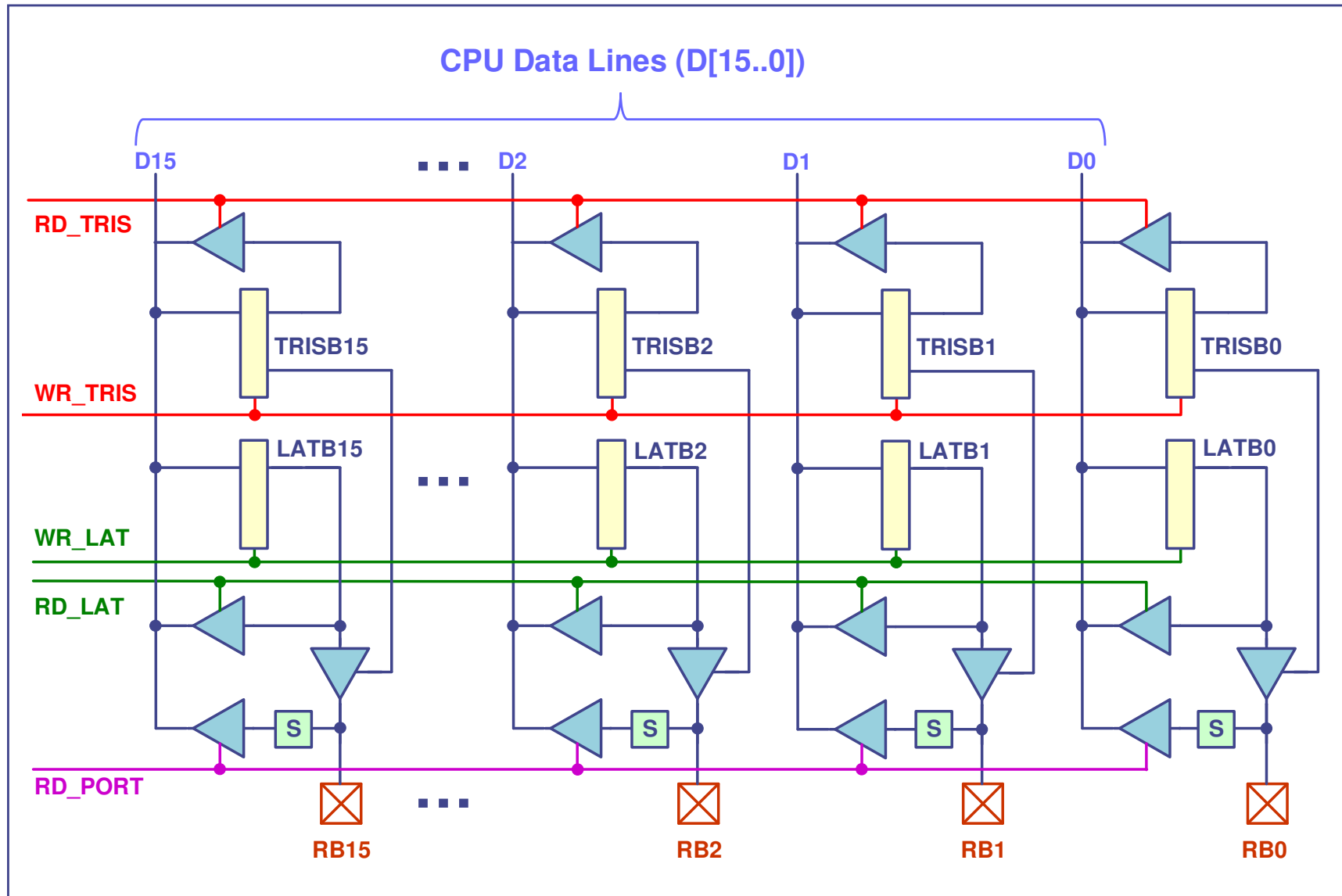
Modelo simplificado de um porto de I/O no PIC32



Exemplo de configuração/utilização dos portos

 
- Exemplo 1:

- Acender o LED D1 enquanto o *switch* S1 estiver premido; LED ligado ao porto RE2 e *switch* ligado ao porto RB2



 
- Exemplo 2:

- Gerar no porto RD0 um sinal de 1 Hz com *duty-cycle* de 10% (i.e. RD0=1 durante 0.1s, RD0=0 durante 0.9s)



 - Exemplo 3:

- Manter o LED D1 apagado enquanto o *switch* S1 estiver premido, e aceso na situação contrária; LED D1 ligado ao porto RE1 e *switch* ligado ao porto RE0



Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Definição dos endereços dos portos:

```
.equ  SFR_BASE_HI, 0xBF88

.equ  TRISB, 0x6040    # TRISB address: 0xBF886040
.equ  PORTB, 0x6050    # TRISB address: 0xBF886050
.equ  LATB, 0x6060     # LATB  address: 0xBF886060

.equ  TRISD, 0x60C0    # TRISD address: 0xBF8860C0
.equ  PORTD, 0x60D0    # TRISD address: 0xBF8860D0
.equ  LATD, 0x60E0     # LATD  address: 0xBF8860E0

.equ  TRISE, 0x6100    # TRISE address: 0xBF886100
.equ  PORTE, 0x6110    # PORTE address: 0xBF886110
.equ  LATE, 0x6120     # LATE  address: 0xBF886120

.data

.text

.globl main
```

Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Exemplo 1: Ler o valor do porto de entrada (RB2) e escrever esse valor no porto de saída (RE2)

```
.text
.globl main
main: lui    $t0, SFR_BASE_HI    # $t0 = 0xBF880000
      lw     $t1, TRISB($t0)     # Address: BF880000 + 00006040
      ori    $t1, $t1, 0x0004    # bit2 = 1 (IN)
      sw     $t1, TRISB($t0)     # RB2 configured as IN

      lw     $t1, TRISE($t0)     # Read TRISE register
      andi   $t1, $t1, 0xFFFFB   # bit2 = 0 (OUT)
      sw     $t1, TRISE($t0)     # RE2 configured as OUT

loop: lw     $t1, PORTB($t0)      # Read PORTB register
      andi   $t1, $t1, 0x0004    # Reset all bits except bit 2

      lw     $t2, LATE($t0)      # Read LATE register
      andi   $t2, $t2, 0xFFFFB   # Reset bit 2
      or     $t2, $t2, $t1       # Merge data
      sw     $t2, LATE($t0)      # Write LATE register
      j      loop
```

Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Exemplo 2: gerar no bit 0 do porto D (RD0) um sinal de 1 Hz com *duty-cycle* de 10% (i.e. RD0=1 durante 0.1s, RD0=0 durante 0.9s)

```
.text
.globl  main
main: lui  $t0, SFR_BASE_HI    # 16 MSbits of port addresses
      lw   $t1, TRISD($t0)     # Read TRISD register
      andi $t1, $t1, 0xFFFE    # Modify bit 0 (0 is OUT)
      sw   $t1, TRISD($t0)     # Write TRISD (port configured)

loop: lw   $t1, LATD($t0)      # Read LATD
      ori  $t1, $t1, 0x0001    # Modify bit 0 (set)
      sw   $t1, LATD($t0)      # Write LATD

# wait 100 ms (e.g., using MIPS core timer)

      lw   $t1, LATD($t0)      # Read LATD
      andi $t1, $t1, 0xFFFE    # Modify bit 0 (reset)
      sw   $t1, LATD($t0)      # Write LATD

# wait 900 ms (e.g., using MIPS core timer)

      j    loop
```

Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Exemplo 3: em ciclo infinito, ler o valor do porto de entrada (RE0) e escrever esse valor, negado, no porto de saída (RE1)


```
.text
.globl  main
main: lui  $t0, SFR_BASE_HI  # 16 MSbits of port addresses
      lw   $t1, TRISE($t0)   # Read TRISE register
      ori  $t1, $t1, 0x0001  # bit0 = 1 (IN)
      andi $t1, $t1, 0xFFFFD # bit1 = 0 (OUT)
      sw   $t1, TRISE($t0)   # TRISE configured
loop: lw   $t1, PORTE($t0)   # Read PORTE register
      andi $t1, $t1, 0x0001  # Reset all bits except bit 0
      xori $t1, $t1, 0x0001  # Negate bit 0
      sll  $t1, $t1, 1       #
      lw   $t2, LATE($t0)    # Read LATE register
      andi $t2, $t2, 0xFFFFD # Reset bit 1
      or   $t2, $t2, $t1     # Merge data
      sw   $t2, LATE($t0)    # Write LATE register
      j    loop
```

Descodificação de endereços - exercícios

1. Para o exemplo do slide 29, suponha que no decodificador apenas se consideram os bits A15, A13 e A11, com os valores 1, 0 e 0, respetivamente.
 - a) Apresente a expressão lógica que implementa este decodificador: i) em lógica positiva e ii) em lógica negativa.
 - b) Indique os endereços inicial e final da gama-base decodificada e de todas as réplicas.
2. Suponha que, no exercício do slide 33, não se decodificaram os bits A14 e A12, resultando na expressão $CS_x = A15 + A13_x$
 - a) Indique as gamas do espaço de endereçamento de 16 bits ocupadas pela memória.
 - b) Indique os endereços possíveis para aceder à 15ª posição da memória.
3. Escreva as equações lógicas dos 4 decodificadores necessários para a geração dos sinais de seleção para cada um dos dispositivos do exemplo do slide 16.
4. Para o exemplo do slide 36, determine a gama de endereços em que cada uma das linhas CS_x está ativa, com a constante de comparação 0010_2

Gerador de sinais de seleção programável - exercícios

 1. Pretende-se gerar os sinais de seleção para 4 memórias de 8 kByte, a mapear em gamas de endereços consecutivas, de modo a formar um conjunto de 32 kByte. O endereço inicial deve ser configurável. Para um espaço de endereçamento de 20 bits:



- Indique o número de bits dos campos K, S e R, supondo descodificação total.
- Esboce o circuito digital que implementa este descodificador
- Indique os endereços inicial e final para a primeira, segunda e última gamas de endereços possíveis de serem descodificadas.
- Para a última gama de endereços, indique os endereços inicial e final atribuídos a cada uma das 4 memórias de 8k
- Suponha que o endereço 0x3AC45 é um endereço válido para aceder ao conjunto de 32k. Indique os endereços inicial e final da gama que inclui este endereço. Indique os endereços inicial e final da memória de 8K à qual está atribuído este endereço

Gerador de sinais de seleção programável - exercícios

1. Pretende-se gerar os sinais de seleção para os seguintes 4 dispositivos: 1 porto de saída de 1 byte, 1 memória RAM de 1 kByte (*byte-addressable*), 1 memória ROM de 2 kByte (*byte-addressable*), 1 periférico com 5 registos de 1 byte cada um. O espaço de endereçamento a considerar é de 20 bits.
 - a) Desenhe o gerador de linhas de seleção para estes 4 dispositivos, baseando-se no modelo discutido nos slides anteriores e usando a mesma sub-gama para o periférico e para o porto de saída de 1 byte.
 - b) Especifique a dimensão de todos os barramentos e quais os bits que são usados.
 - c) Desenhe o mapa de memória com o endereço inicial e final do espaço efetivamente ocupado por cada um dos 4 dispositivos, considerando para o conjunto um endereço-base por si determinado.
2. O periférico com 5 registos, do exercício anterior, tem um barramento de endereços com três bits. Suponha que esses bits estão ligados aos bits A0, A1 e A2 do barramento de endereços do CPU.
 - a) Usando o decodificador desenhado no exercício anterior, indique os 16 primeiros endereços em que é possível aceder ao registo 0 (selecionado com A0, A1 e A2 a 0)
 - b) Repita o exercício anterior supondo que os 3 bits do barramento de endereços do periférico estão ligados aos bits A2, A3 e A4 do barramento de endereços.

Programação de portos I/O - exercício

1. Pretende usar-se o porto RB do microcontrolador PIC32MX795F512H para realizar a seguinte função (em ciclo fechado):

O byte menos significativo lido a este porto é lido com uma periodicidade de 100ms. Com um atraso de 10ms, o valor lido no byte menos significativo é colocado, em complemento para 1, no byte mais significativo desse mesmo porto. Escreva, em *assembly* do MIPS, um programa que execute esta tarefa.

- a) configure o porto RB para executar corretamente a tarefa descrita
- b) efetue a leitura do porto indicado
- c) execute um ciclo de espera de 10ms
- d) efetue a transformação da informação lida para preparar o processo de escrita naquela porto
- e) efetue, no byte mais significativo, o valor resultante da operação anterior
- f) execute um ciclo de espera de 90ms
- g) regresse ao ponto b)